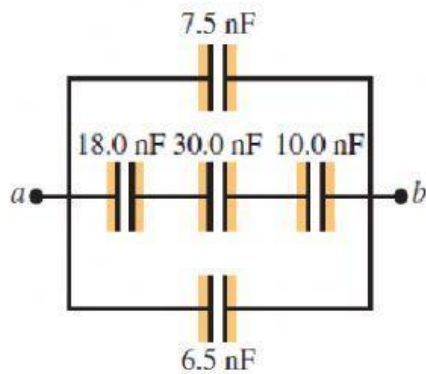



CAPACITORES EN SERIE - PARALELO

Nombre estudiante:

Instrucciones: Encontrar la capacitancia equivalente de cada circuito, máximo utilizar 2 decimales.




Capacitancia total: nF

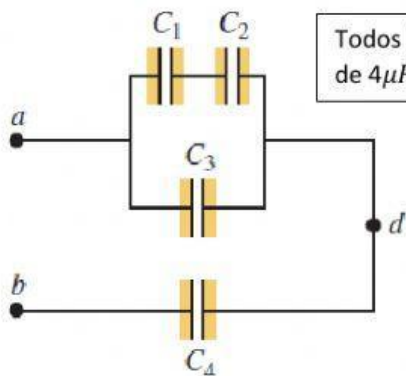

Todos los capacitores son de $4\mu F$

Capacitancia total: μF

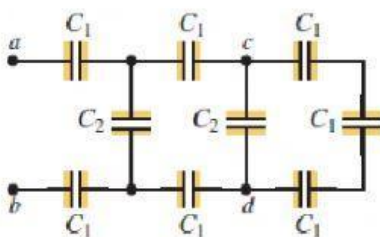

Capacitancia total: μF

Los capacitores C_1 tienen $6.9\mu F$
los capacitores C_2 tienen $4.6\mu F$