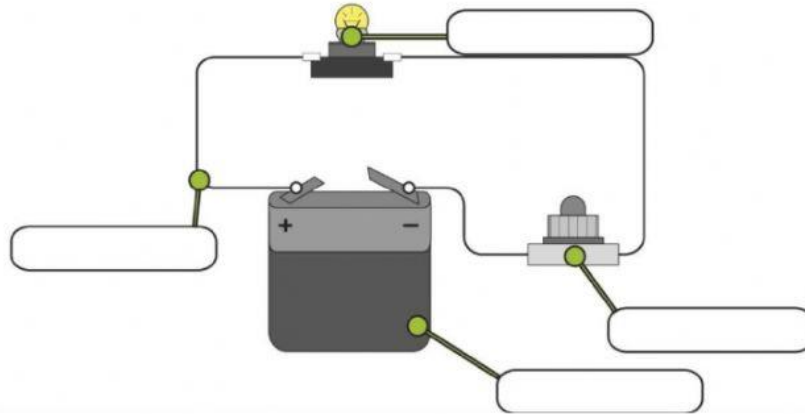


Circuitos Eléctricos

1. Observa el siguiente circuito eléctrico y completa la imagen con los nombres de sus componentes. Para eso arrastre el nombre al espacio correspondiente.




Fuente de voltaje	Bombilla	Conductor	Interruptor
-------------------	----------	-----------	-------------

2. Observa la siguiente imagen, donde se observa el símbolo de cada componente del circuito eléctrico y conéctalo con el nombre según corresponda.

Fuente de Voltaje	Resistencias	Cable o conductor	Bombilla	Interruptor cerrado	Interruptor abierto
-------------------	--------------	-------------------	----------	---------------------	---------------------

3. Observa y une.

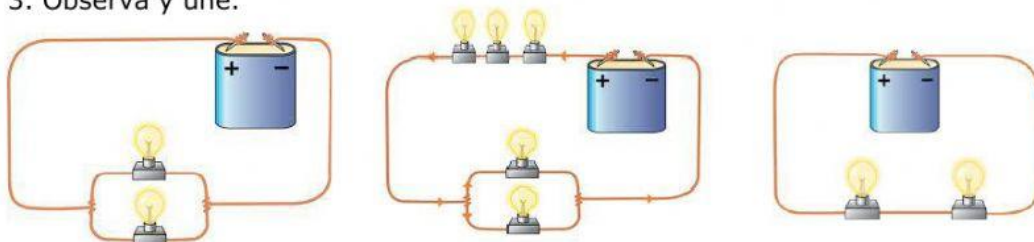

Circuito Paralelo

Circuito Serie

Circuito Mixto