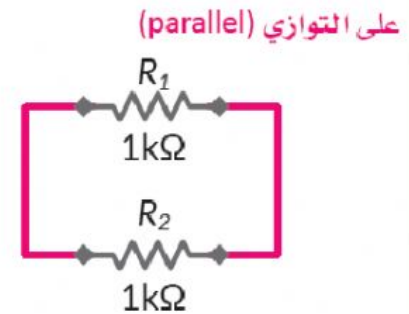


ورقة عمل علاجية	الاختبار التشخيصي	الاختبار التكويني
المهارة	تحديد العلاقة بين الجهد والتيار عند التوصيل علي التوازي	
اسم الطالب	الصف: الثاني الثانوي	المقرر : هندسة
الأداء	أتقن ☐	لم يتقن ☐

شرح الممارسة

لكل من المقاومات R_1 و R_2 نهايتان مشتركتان، ويكون لكل منهما نفس فرق الجهد V عبر أطرافهما، ويمر من خلالهما تيارين مختلفين هما I_1 و I_2 ، ويُحسب التيار الكلي من خلال المعادلة:

$$I_1 + I_2 = I_T$$



التقييم

عند توصيل المقاومات علي التوازي فان							
(أ)	التيار ثابت والجهد ثابت	(ب)	التيار ثابت والجهد متغير	(ج)	التيار متغير والجهد ثابت	(د)	التيار متغير والجهد متغير