






PUERTAS LÓGICAS 1

Nombre estudiante:

Instrucciones: Indique que puerta lógica describe cada uno de los enunciados.

- La salida se activa cuando cualquiera de las entradas está activa. ☐
- La salida se activa solo cuando se activan todas las señales de entrada. ☐
- La señal de salida se activa al apagarse la señal de entrada. ☐
- La señal de salida se activa siempre que no se activen todas las señales de entrada. ☐
- La señal de salida se activa cuando todas las señales de entrada están inactivas. ☐

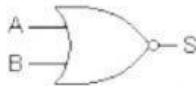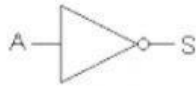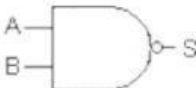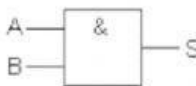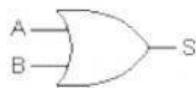Instrucciones: Identifique que puerta lógica representa cada símbolo, uniendo con una línea a donde corresponda.



NOT

AND

OR

NAND

NOR