

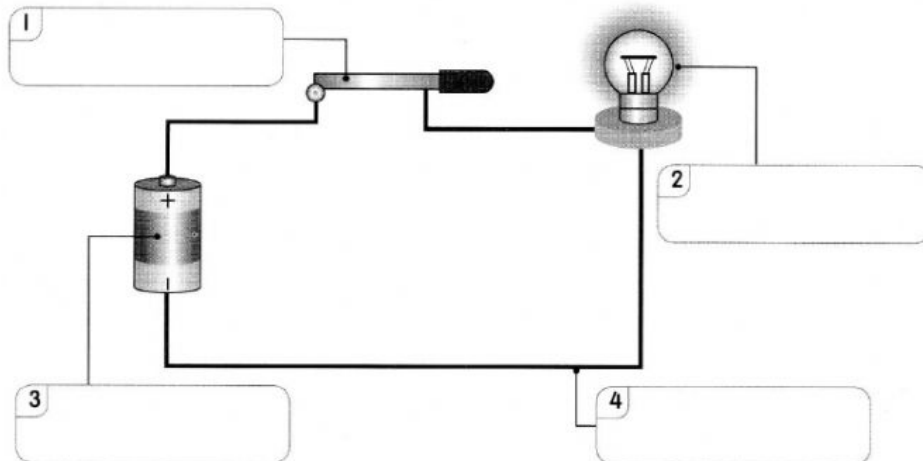
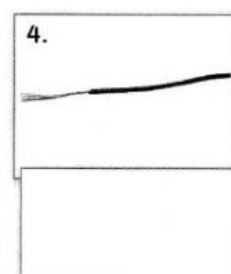
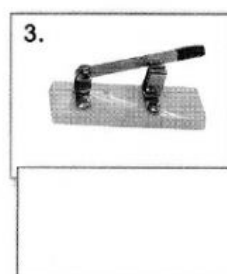
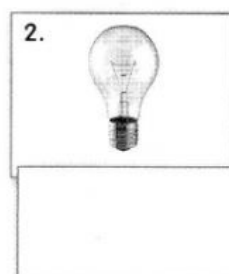
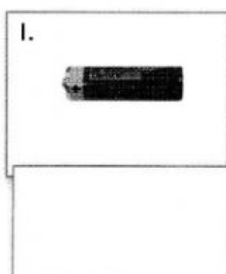
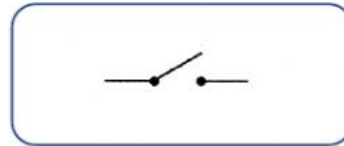


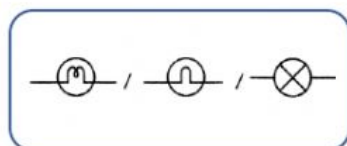B Tarik nama komponen di bawah ke dalam petak rajah yang sesuai



Komponen manakah yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik?

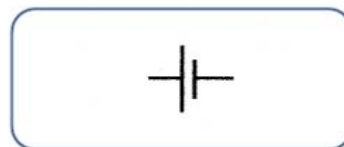C) Tarik rajah simbol di bawah, kemudian padankan dengan rajah komponen litar elektrik



D) Tarik rajah simbol di bawah, kemudian padankan dengan rajah komponen litar elektrik

