





Nama :

Kelas :

KOMPONEN LISTRIK

IPA Kd 3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana

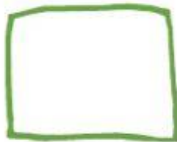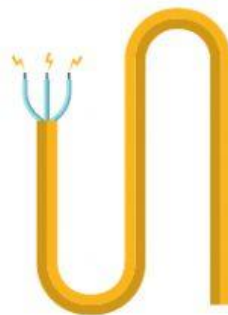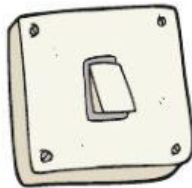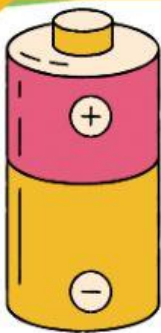Pasangkanlah komponen listrik dibawah ini sesuai dengan fungsinya



1

media penyalur
arus listrik

4

sumber arus listrik

2

memutus dan menyambung
arus listrik

5

mengecek arus
listrik

3

benda yang dialiri
arus listrik