


CIRCUIT ELÈCTRIC

1. Arrossega el nom dels elements d'un circuit elèctric:

Interruptor	Pila	Polsador	Bombeta	Brunzidor	Motor	Productor elèctric
-------------	------	----------	---------	-----------	-------	--------------------

a) 

b) 

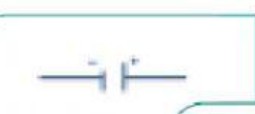c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

2. Contesta:

- Per a què serveixen els circuits elèctrics?
- De quins elements estan formats?
- Què és un receptor elèctric?

3. Arrossega el nom de cada element d'aquest circuit:

Bombeta	Interruptor	Pila	Fil elèctric
---------	-------------	------	--------------

