


NAMA :

SIMAK SLIDE BERIKUT!

1. Pilihlah jawaban yang tepat nama komponen listrik berikut!



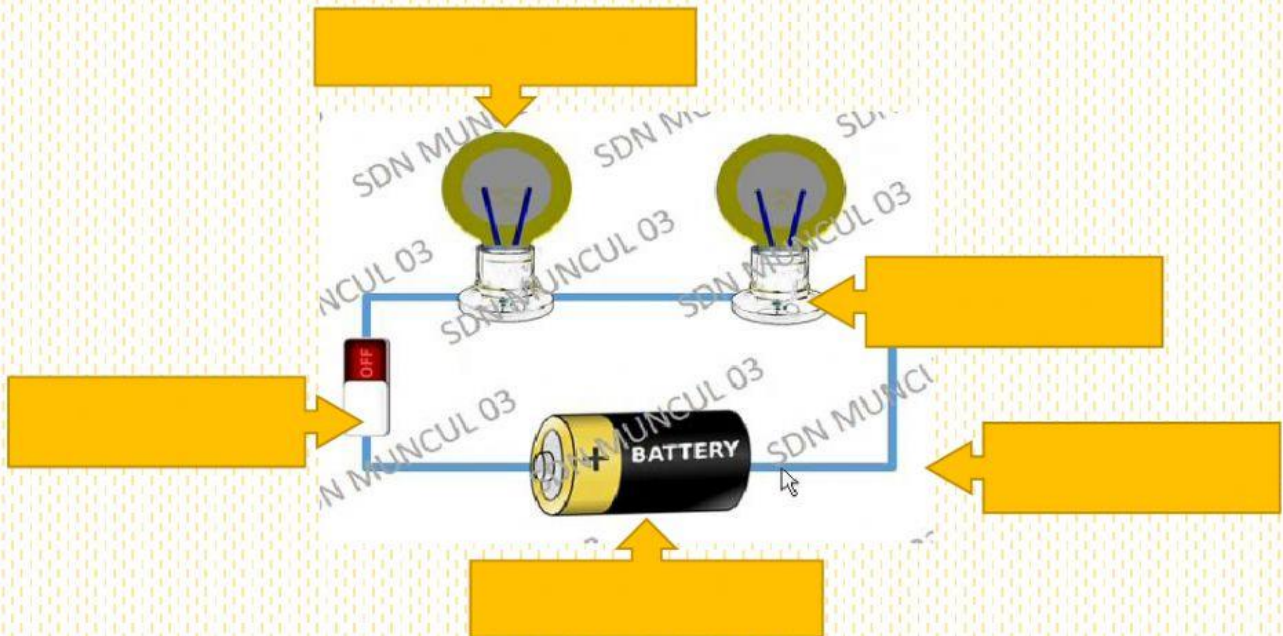2. Tentukan komponen listrik dengan tepat



KONDUKTOR

ALAT LISTRIK



SAKLAR

SUMBER LISTRIK

ISOLATOR



3. Kelompokkan gambar berdasarkan jenis rangkaian listrik dengan benar!

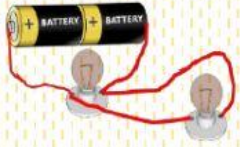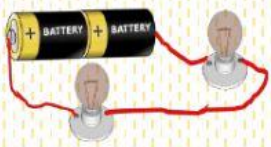RANGKAIAN LISRTIK SERI	RANGKAIAN LISRTIK PARALEL	RANGKAIAN LISTRIK
		
		
		
		

4. Pasangkan komponen listrik dan fungsinya

ISOLATOR	Menyambung dan memutuskan arus listrik
KONDUKTOR	Benda yang menghasilkan arus listrik
BATERE	Benda yang manghantarkan listrik
ALAT LISTRIK	Benda yang mengubah energi listrik menjadi fungsi tertentu
SAKLAR	Benda yang menahan arus listrik