

LKPD

Mandiri

Lembar Kerja Peserta Didik

Rangkaian listrik seri dan Paralel Sederhana

SATUAN PENDIDIKAN : SD ISLAM AL AZHAR 47 SAMARINDA
KELAS/SEMESTER : VI/GANJIL
TEMA : 4. GLOBALISASI
SUB TEMA : 3. GLOBALISASI DAN CINTA TANAH AIR
MUATAN PELAJARAN : IPA
PEMBELAJARAN : 3
ALOKASI WAKTU : 4 X 35 MENIT

NAMA

PETUNJUK Pengerjaan


- BERDOALAH SEBELUM MENERJAKAN
- BACALAH SEMUA INSTRUKSI DENGAN TELITI
- TANYAKAN PADA GURU JIKA ADA YANG KURANG JELAS

-SELAMAT MENERJAKAN-

SOAL EVALUASI

NOMOR 1

Perhatikan rangkaian listrik berikut!

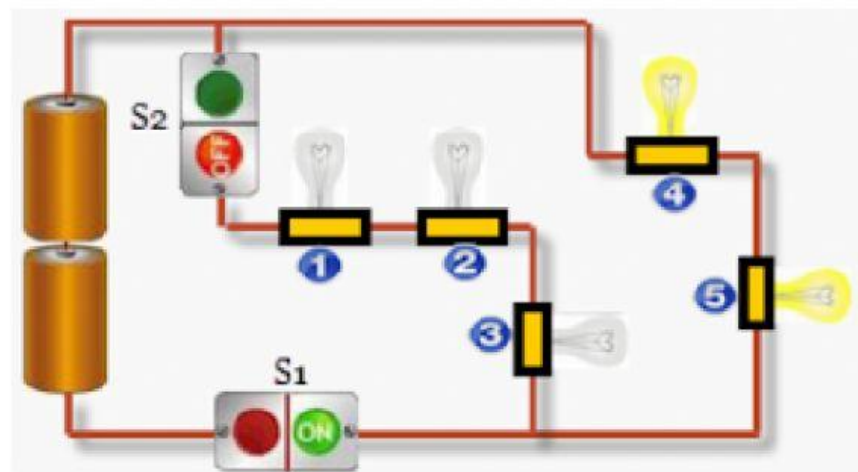


Jika saklar S2 diputus, lampu yang tidak menyala adalah lampu nomor....

JAWABAN

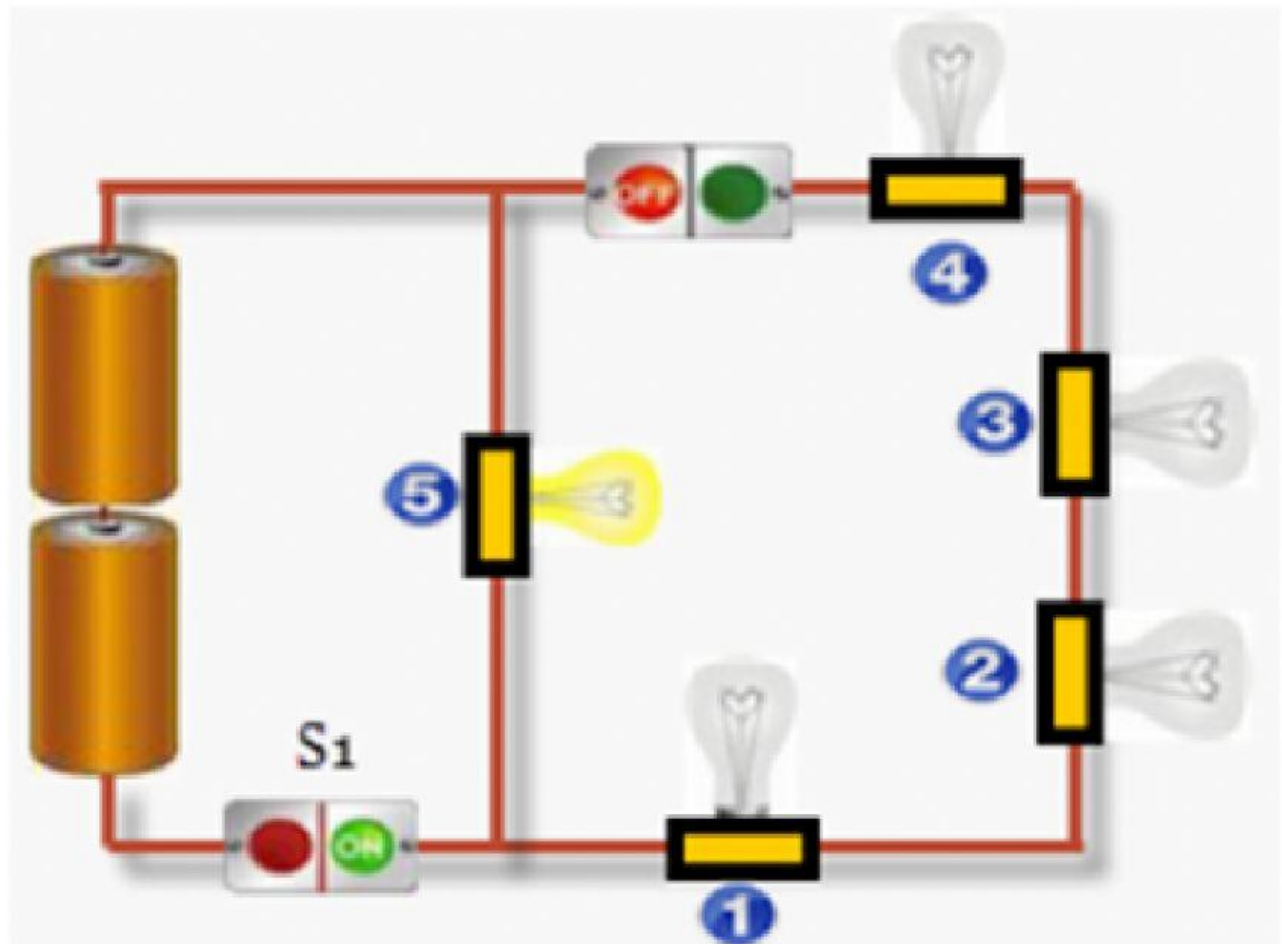SOAL EVALUASI

NOMOR 2

Perhatikan rangkaian beberapa lampu di bawah ini!



Jika salar S1 disambung, yang akan terjadi adalah...


- A. semua lampu menyala
- B. semua lampu padam
- C. lampu 5 menyala, lampu 1, 2, 3, dan 4 padam
- D. lampu 5 padam, lampu 1, 2, 3, dan 4 menyala

JAWABAN

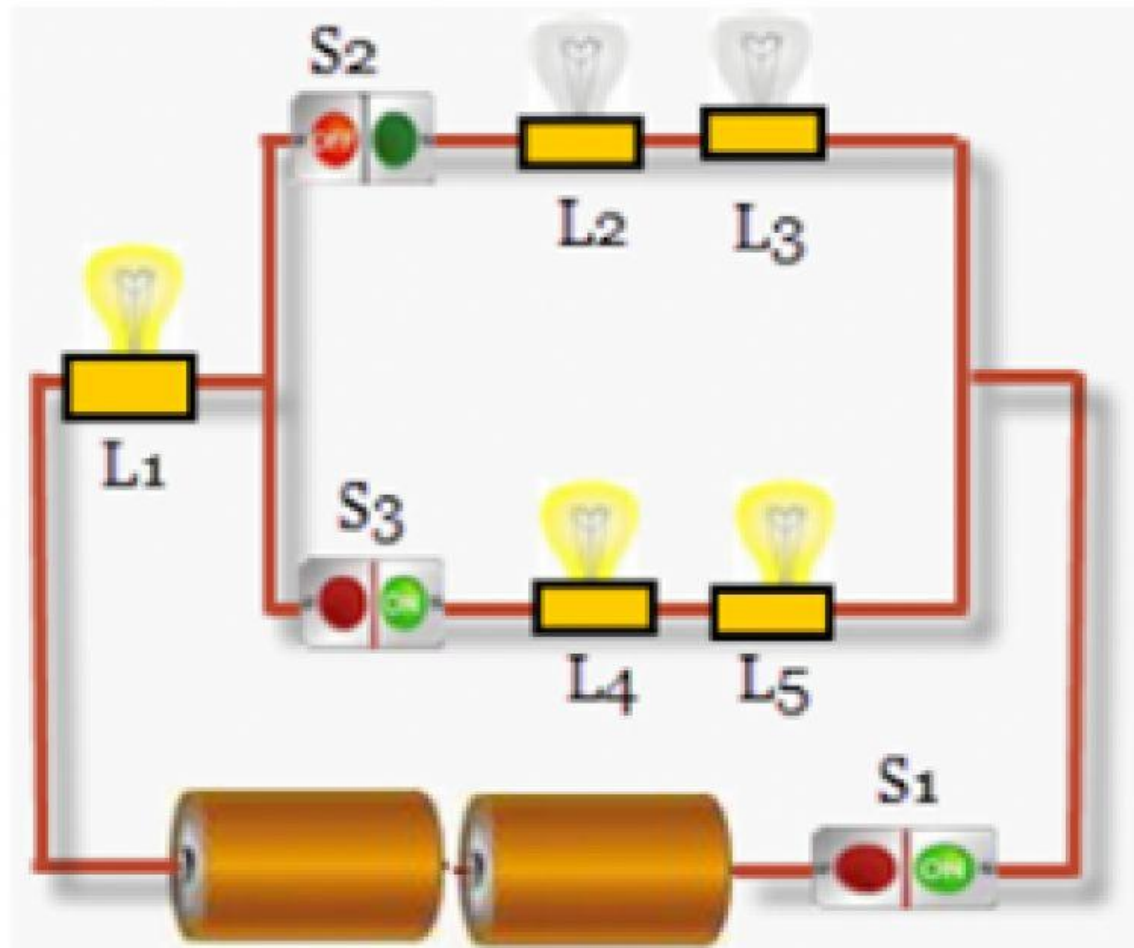SOAL EVALUASI

NOMOR 3

Perhatikan rangkaian lampu-lampu di bawah ini!



Jika sakelar S1 disambung, pernyataan yang benar mengenai keadaan lampu-lampu tersebut adalah....

- A. lampu L1 dan L2 padam
- B. lampu L2 dan L4 yang menyala
- C. lampu L1, L4, dan L5 yang menyala
- D. lampu L1, L4, dan L5 padam

JAWABAN

”

**ALHAMDULLILAH
ANANDA TELAH MENYELESAIKAN
KEGIATAN RANGKAIAN LISTRIK
SEDERHANA**

GOOD JOB!!!

