

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

### Arus Listrik, Penghantar Listrik

Mapel : \_\_\_\_\_ Hari/Tgl : \_\_\_\_\_  
Kelompok : \_\_\_\_\_ Kelas : \_\_\_\_\_  
Anggota : \_\_\_\_\_

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan aktivitas pada LKPD ini, kamu diharapkan mampu

1. Menjelaskan konsep arus listrik dapat mengalir
2. Membuat rangkaian listrik sederhana yang dapat mengalirkan arus listrik
3. Membedakan rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus dengan yang tidak dapat mengalirkan arus
4. Mengidentifikasi bahan yang dapat mengalirkan arus listrik

#### B. Materi

Materi Konsep listrik dinamis dapat dilihat pada buku cetak atau pada link berikut (scan QR Code atau ketikkan link pada kolom pencarian)



<https://tinyurl.com/kelasmrsardan>

#### C. Aktivitas

Petunjuk!

1. Silahkan kerjakan secara berkelompok/mandiri sesuai instruksi guru!
2. Lakukan aktivitas dengan tetap memanfaatkan sumber bacaan dari buku/internet dan lainnya.
3. Buatlah strategi yang baik untuk menyelesaikan seluruh aktivitas dengan tepat waktu
4. Silahkan tanyakan ke guru jika menemui kendala/kesulitan

#### Orientasi Masalah

Perhatikan Video berikut!

Scan QR Berikut ini!



Berdasarkan Video, silahkan tuliskan permasalahan yang sesuai dengan topik “arus listrik dan hantaran listrik”

Buatlah Pertanyaan berkaitan dengan masalah tersebut di atas!

## Aktivitas 1. Menyalakan Lampu dengan Baterai

### Apa yang kamu perlukan?

1. Kabel (minimal 2 buah),
2. 1 buah baterai, dan
3. 1 buah bola lampu.

### 1.a. Silahkan Buat rangkaian untuk menyalakan lampu

Buat rangkaian menggunakan alat dan bahan yang anda miliki!

Jika tidak memiliki alat dan bahan di atas, silahkan kunjungi link berikut!

Scan QR atau

[https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc\\_in.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_in.html)



Berhati-hatilah saat membuat rangkaian karena baterai akan menimbulkan efek panas saat dihubungkan dengan menggunakan kabel.

### Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Bagaimanakah caramu untuk mengetahui adanya arus listrik yang mengalir dalam kabel?

2. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang tidak dapat menyalakan lampu?

Silahkan pilih gambar a atau b!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Silahkan berikan alasannya!

### Apa yang dapat kamu simpulkan?

Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini?

### 1.b. Silahkan beri tanda cek list jika pernyataan dibawah ini benar!

Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif

Kita dapat mengetahui arus listrik sudah mengalir pada rangkaian Ketika lampu sudah menyala dan akan terasa panas pada kabel/lampu

Selain Baterai, kita juga dapat mengalirkan arus listrik menggunakan buah-buahan

Rangkaian pada gambar a di atas menunjukkan rangkaian terbuka karena rangkaiannya tidak tersambung/rangkaiannya terputus

Rangkaian pada gambar b di atas menunjukkan kondisi rangkaian tertutup, karena lampu dapat menyala, dan sambungannya terhubung satu sama lain

**1.c. Jelaskan perbedaan rangkaian terbuka dan tertutup!**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Aktivitas 2. Mengidentifikasi Jenis Bahan Isolator dan Konduktor**

Sering Kita mendengar kabel dapat mengalirkan listrik. Apa sebenarnya yang mengalir pada kabel tersebut? Baha napa yang dapat mengalirkan listrik ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, silahkan lakukan kegiatan berikut!  
Silahkan kunjungi link berikut: Virtual Lab



**Yang kamu perlukan :**

1. 1 Buah Baterai
2. Kabel
3. Bola Lampu
4. Penjepit kertas
5. Penghapus
6. Koin/uang koin
7. Uang Kertas
8. Pensil

**Apa yang harus kamu lakukan?**

1. Susunlah alat dan bahan seperti gambar berikut!
2. Sambungkan kabel dengan bahan ( penghapus, penjepit kertas, koin, uang kertas, dan pensil)
3. Amati nyala lampu yang terjadi
4. Catat hasil pengamatanmu dalam bentuk Tabel  
Silahkan diskusikan bentuk tabelnya Bersama kelompokmu!

Silahkan Buatlah Hasil pengamatanmu dalam bentuk table pada Kolom di bawah ini

|  |
|--|
|  |
|--|

### Aktivitas 3. Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok

Silahkan Tuliskan : Poin Penting yang akan kalian diskusikan pada kolom di bawah ini!

1. Judul Topik :
2. Tujuan :
3. Kelompok :
4. Anggota :
5. Masalah :
6. Pertanyaan terkait masalah :
  
7. Materi singkat yang sudah dipelajari selama mengerjakan aktivitas

Silahkan catat tanggapan dari kelompok lain pada kolom berikut!

### Aktivitas 4. Menyimpulkan

Silahkan berikan kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran