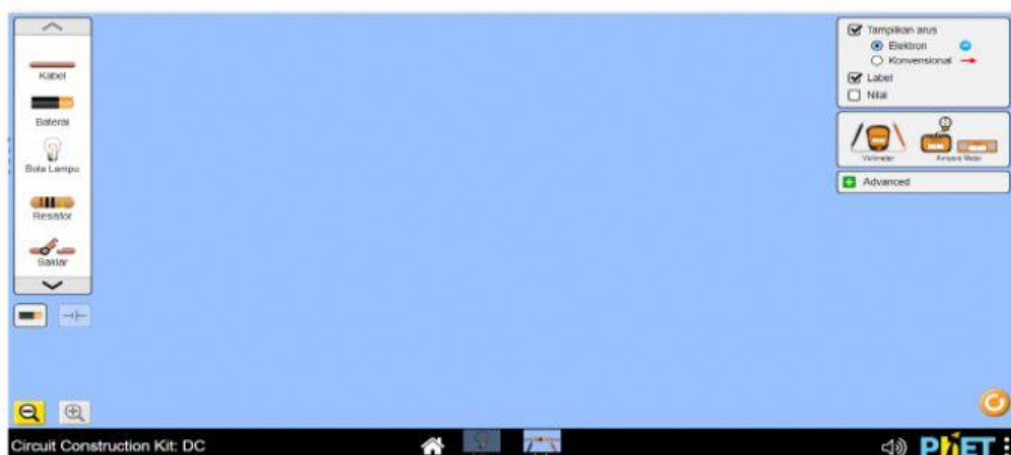




E. Ayo Praktikum!

Klik untuk membuka
Virtual Lab!



Langkah kerja:

1. Susunlah 1 buah baterai dengan tegangan 9 volt, hambatan 1,5 ohm, amperemeter dan 1 buah sakelar.
2. Tutup sakelar kemudian catatlah berapa hasil pengukuran arus pada amperemeter.
3. Lakukanlah langkah 1 dan 2 dengan mengganti nilai hambatan dengan:



Tegangan (V)	Hambatan (ohm)	Kuat Arus Listrik (A)
9		
9		
9		

4. Lakukanlah langkah 1 dan 2 kemudian ganti nilai tegangan
5. Catatlah hasil pengukuran kuat arus pada tabel berikut

Tegangan (V)	Hambatan (ohm)	Kuat Arus Listrik (A)
	1,5	
	1,5	
	1,5	