

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Relaciona:

Receptor

Permite o impide el paso de la corriente eléctrica.

Generador

Conecta los distintos componentes del circuito.

Interruptor

Recibe la energía eléctrica y la transforma en otra energía.

Cable

Dispositivo que proporciona la energía eléctrica al circuito.

Circuito eléctrico

Conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula la corriente eléctrica.

TIPOS DE GENERADORES


Las pilas y las baterías transforman la energía,
de a electricidad.

Los alternadores y dinamos transforman la energía,
de a electricidad.

Las placas fotovoltaicas transforman la energía,
de a electricidad.


COLOCA CADA NOMBRE EN SU LUGAR

Generador	Interruptor	Receptor	Conductor
-----------	-------------	----------	-----------

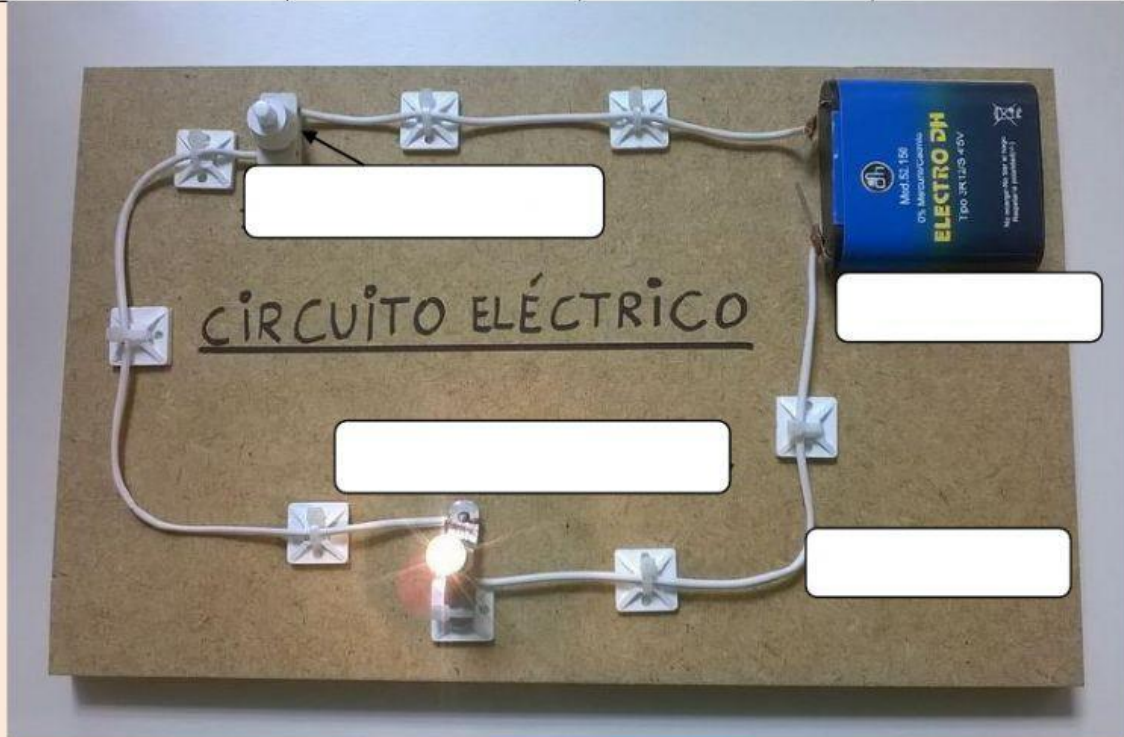

COLOCA CADA NOMBRE EN SU LUGAR

Pila	Bombilla	Cable	Interruptor
------	----------	-------	-------------

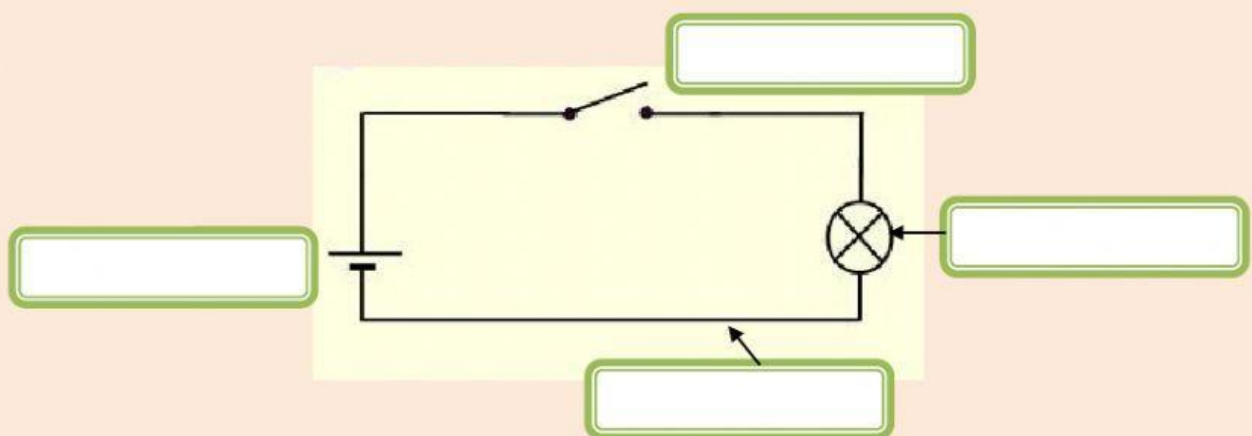

En este circuito la bombilla está encendida / apagada.