

1 Įrašykite praleistus žodžius

Elektros srovė – _____ elektringųjų dalelių judėjimas.

_____ - taip vadinamos medžiagos, kurios ištirpusios skyla į teigiamus ir neigiamus jonus.

_____ - medžiagos, gerai praleidžiančios elektros srovę.

_____ - medžiagos, kurios blogai arba iš viso nepraleidžia elektros srovės.

2. Pažymėkite, ko reikia, kad tekėtų elektros srovė

Laisvųjų ir krūvį turinčių dalelių (elektronų, jonų)

Elektros

Jėgos, verčiančios kryptingai judėti elektringąsias daleles


Uždaros grandinės

Atviros grandinės

3. Sujunkite atitikmenis.



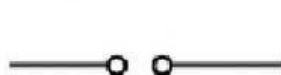4. Nuveskite grandinės elemento pavadinimą prie jo sutartinio ženklo.



Elektros skambutis

Elementų baterija

Susikertantys laidai

gnybtai

Sujungti laidai

Galvaninis
elementas

lemputė

jungiklis

5. Pagal pateiktą grandinės pavyzdį, nuveskite grandinės elemento sutartinį simbolį į jo vietą grandinėje.

