

SOAL EVALUASI RANGKAIN LISTRIK

Nama Anggota kelompok

-
1. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala yang
 - A. berkedip
 - B. suram
 - C. terang
 - D. redup
 2. Arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian
 - A. terbuka
 - B. tertutup
 - C. parallel
 - D. seri
 3. Berikut ini alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik adalah
 - A. kasur
 - B. lemari
 - C. kulkas
 - D. kompogas
 4. Alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan
 - A. sakelar
 - B. sekring
 - C. piting
 - D. konduktor

5. Sumber arus listrik yang biasanya digunakan dalam percobaan rangkaian listrik sederhana adalah
 - A. akumulator
 - B. elemen Volta
 - C. elemen Weston
 - D. baterai
6. Bahan yang tepat digunakan untuk menghantarkan listrik adalah
 - A. kayu
 - B. plastic
 - C. tembaga
 - D. kaca
7. Dalam proses perakitan rangkaian listrik, arus listrik disalurkan melalui
 - A. resistor
 - B. lampu
 - C. aki
 - D. kabel
8. Rangkaian yang tidak membutuhkan banyak kabel disebut rangkaian
 - A. parallel
 - B. campuran
 - C. seri
 - D. terbuka