
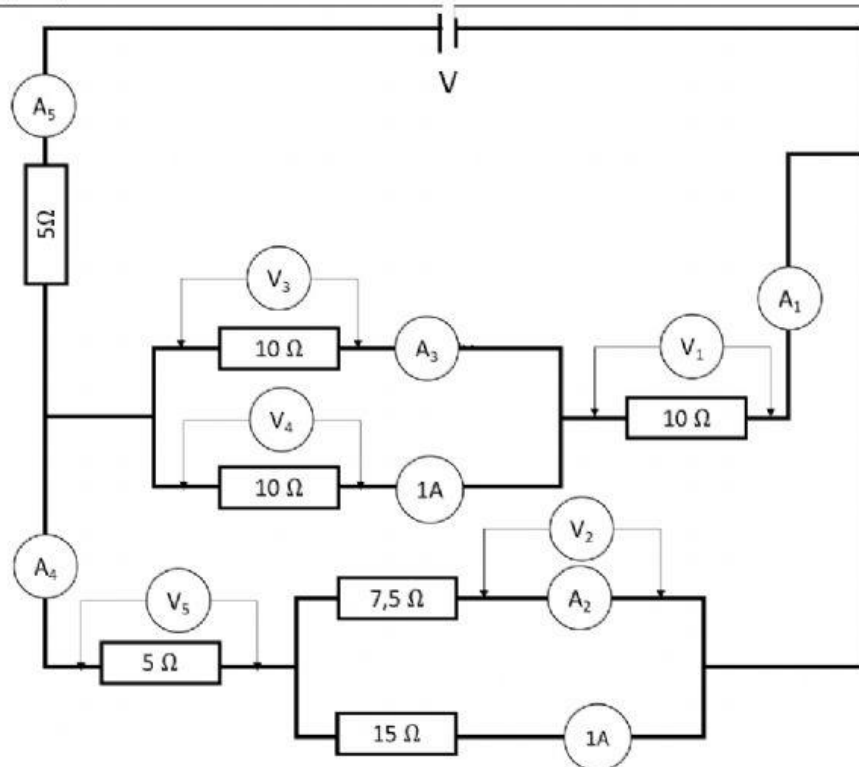



Nama :	
Kelompok :	

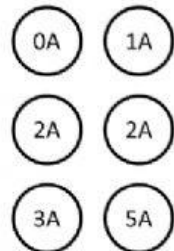

Nilai Pembacaan
Amperemeter



Nilai Pembacaan
Voltmeter

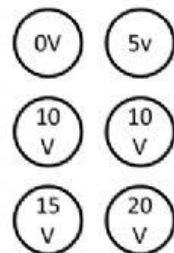

Berapakah nilai sumber tegangan V pada rangkaian di atas Volt
