
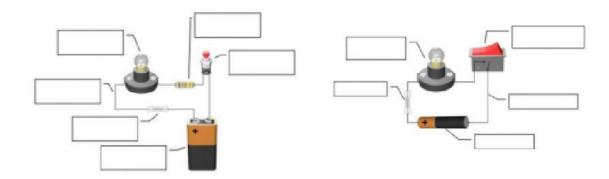


Electricidad Circuito eléctrico 2

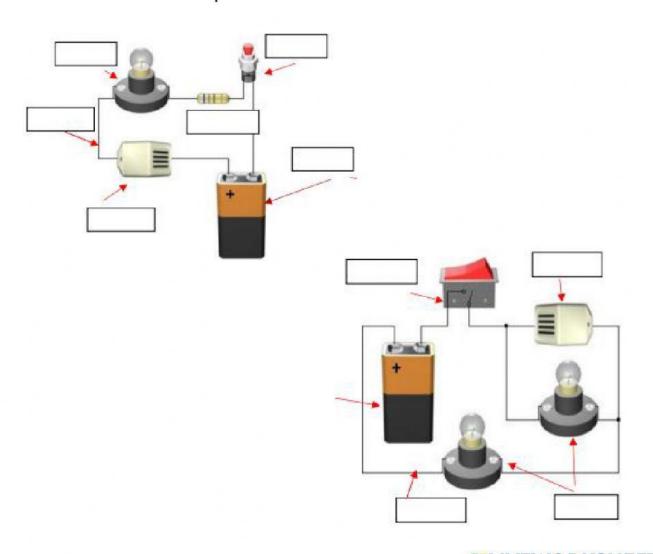1. Indica de que tipo de elemento se trata en cada caso



2. Nombra los diferentes dispositivos eléctricos



BLIVEWORKSHEETS