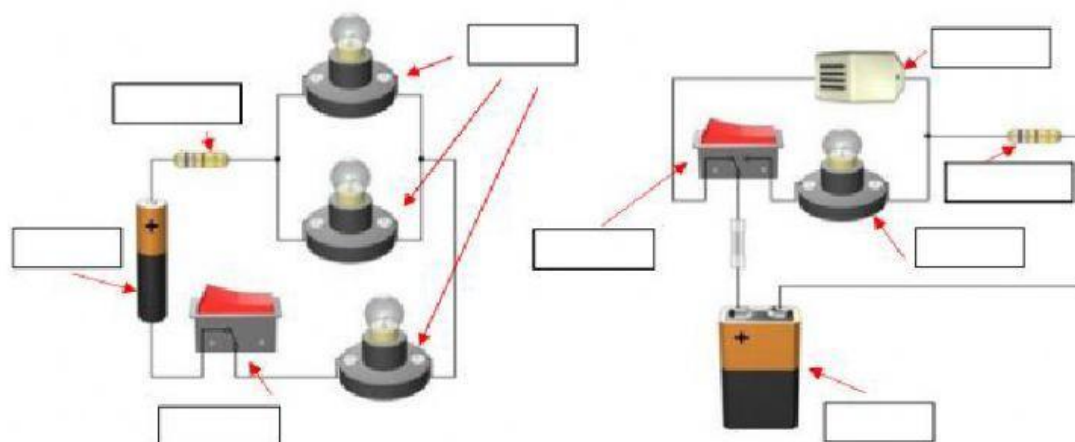


1. Nombra los diferentes dispositivos eléctricos



2. Coloca cada símbolo con el elemento que representa

Bombilla		Motor	
Pila		Amperímetro	
Conductor (cable)		Voltímetro	
Interruptor		Resistencia	
Conmutador		Timbre	
Pulsador NA		Batería	
Pulsador NC		Fusible	
			
			
			
			