



LKPD



Kelompok :


Nama Anggota :

- 1.
- 2.
- 3.



A. Setelah kalian melakukan percobaan, coba jodohkan komponen listrik dengan contohnya dibawah ini.

**Penghubung &
pemutus arus
listrik**

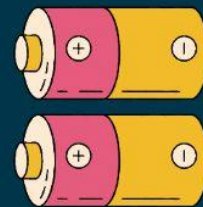

BATERAI

**Sumber arus
listrik**



BOHLAM

**Penghantar arus
listrik**



SAKLAR

**Membatasi aliran
arus**




KABEL

Penghasil cahaya



RESISTOR

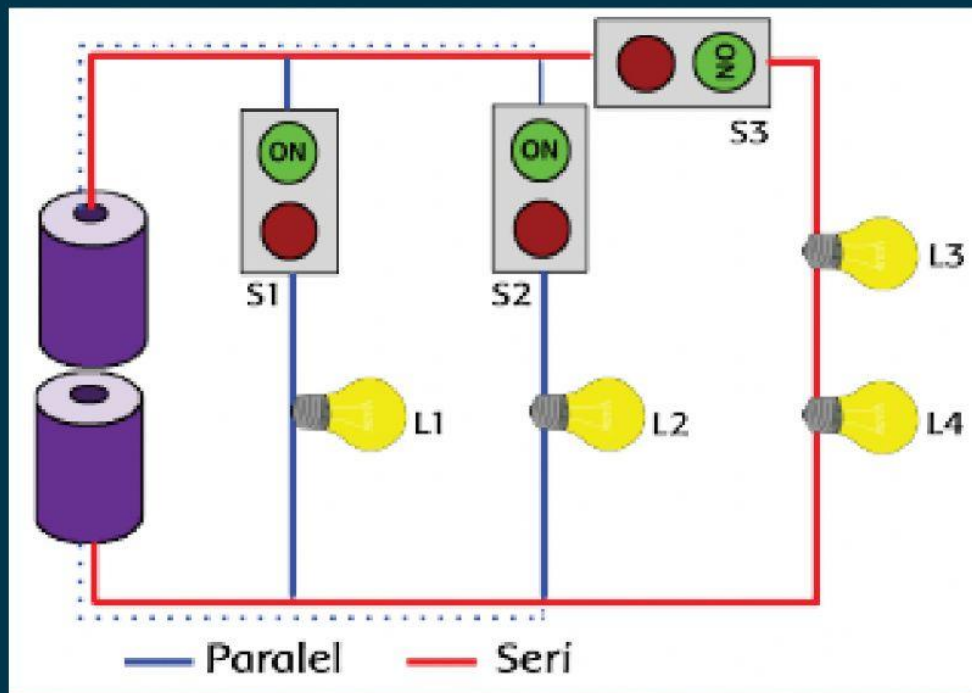

B. Lengkapilah teks rumpang berikut berdasarkan gambar diatas.

Rangkaian listrik merupakan rangkaian
 Terdapat 3 buah dengan 4 buah
 di rangkaian tersebut. Saat sakelar 1 (S1)
 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya
 Saat dinyalakan, maka hanya
 lampu 2 (L2) yang menyala. Saat
 dinyalakan, maka lampu 3 (L3) dan 4 (L4) menyala.
 Dengan kondisi tersebut, maka pada
 terletak pada lampu L3 dan L4, sedangkan
 adalah L1, L2, dan L3-L4.

campuran

lampu

lampu 1 (L1)

**rangkaian
paralel**

sakelar 3 (S3)

sakelar

sakelar 2 (S2)

rangkaian seri