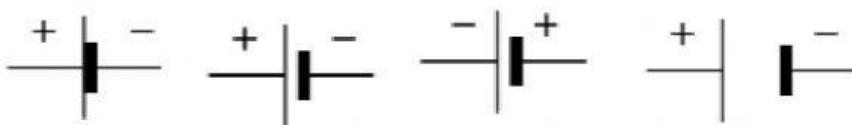
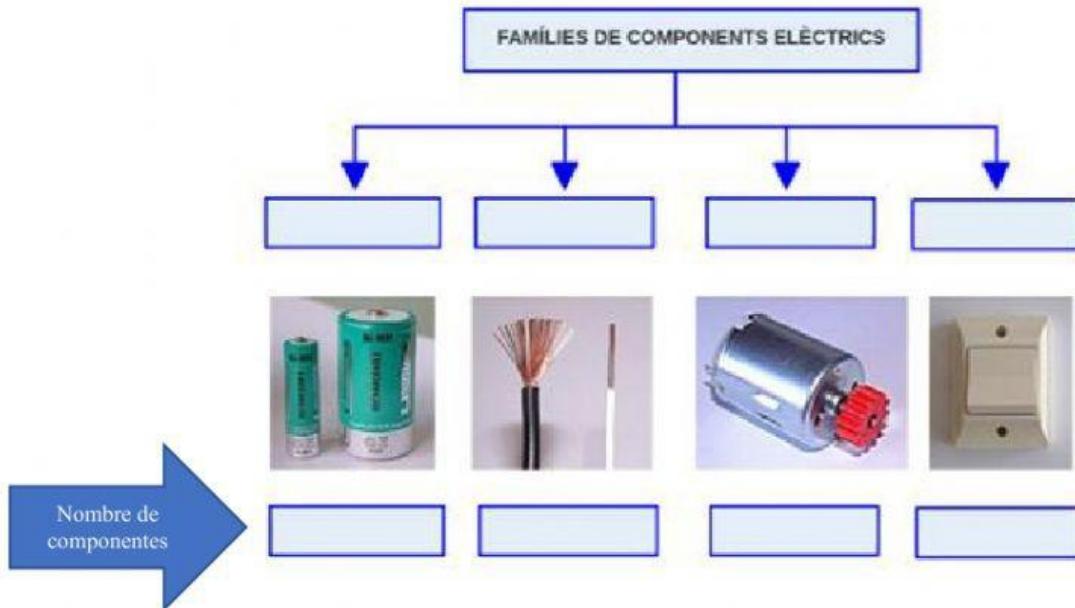


Escoge cual de estos símbolos es el correcto y colócalo en el recuadro



El símbolo anterior representa _____.

Rellena el siguiente gráfico



Nombra los siguientes tipos de pila





A la hora de conectar un receptor eléctrico, para que este no sufra daños, es muy importante tener en cuenta _____.

El motor eléctric transforma _____ en _____.

Tria la opción correcta

Quan accionem un pulsador per a encendre una bombeta....

-este se queda encendido y se apaga solo cuando lo volvemos a accionar y la bombeta se apaga
- ...la bombeta se quedará encendida hasta que soltamos el pulsador y la bombeta se apagará
- ...esta no funcionará porque el pulsador no sirve para encender bombillas

[Escriba aquí]

COMPONENT	SÍMBOLO ELÉCTRICO