
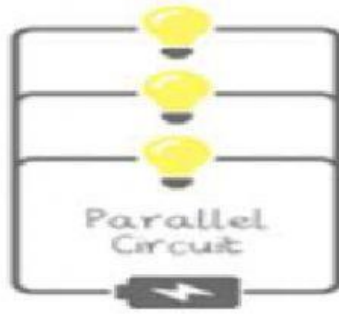


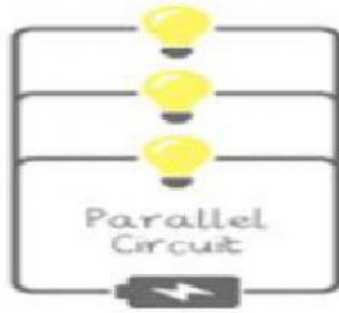كيف سيتغير التيار الكهربائي الكلي المار بالدائرة إذا أضفنا مصباح آخر على التوازي في الدائرة الكهربائية ؟



- (a) يزداد التيار
- (b) يقل التيار
- (c) يبقى التيار ثابتا
- (d) يصبح التيار صفر

كيف سيتغير التيار الكهربائي المار بكل مصباح إذا أضفنا مصباح آخر على التوازي في الدائرة الكهربائية ؟




- (a) يزداد التيار
- (b) يقل التيار
- (c) يبقى التيار ثابتا
- (d) يصبح التيار صفر

مجموعة من المقاومات المتماثلة قيمة كل منها 20Ω ، موصولة معا على التوازي. إذا كانت المقاومة المكافئة تساوي 4Ω ما عدد المقاومات ؟

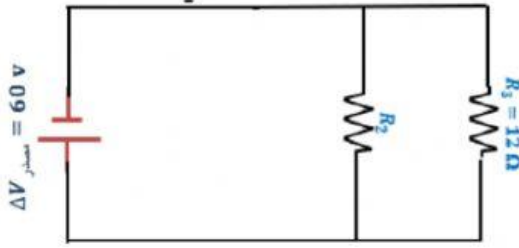- (a) 4
- (b) 5
- (c) 20
- (d) 80

في الدائرة الكهربائية المجاورة إذا علمت أن المقاومة المكافئة في الدائرة تساوي 3Ω فما مقدار المقاومة R_2 ؟



- (a) 1.0Ω
- (b) 3.0Ω
- (c) 4.0Ω
- (d) 12.0Ω

أي الآتية صحيح للمقاومة الكهربائية المكافئة لدائرة عند إضافة مقاوم على التوازي في دائرة ؟

- (a) تزداد
- (b) تقل
- (c) تصبح صفرا
- (d) تبقى كما هي

وصل مقاوم 6Ω ومقاوم 12Ω على التوازي مع بطارية فرق جهدها $20V$ في دائرة كهربائية . ما شدة التيار المار في المقاوم 6Ω ؟

- (a) 1.7 A
- (b) 3.3 A
- (c) 5.0 A
- (d) 6.6 A

وصلت مقاومة 12Ω مع بطارية فرق جهدها $9V$. ما مقدار المقاومة التي يجب توصيلها في الدائرة لتزداد شدة التيار المار فيها للضعف ؟ وما هي طريقة التوصيل ؟

- (a) 6Ω ، على التوالي
- (b) 12Ω ، على التوازي
- (c) 6Ω ، على التوازي
- (d) 12Ω ، على التوالي

ثلاث مقاومات (20Ω ، 30Ω ، 60Ω) وصلت معا على التوازي مع بطارية فرق جهدها $90V$. ما شدة التيار المار في المقاوم 60Ω ؟

- 1.5 A (a)
- 3.0 A (b)
- 4.5 A (c)
- 9.0 A (d)