



# LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

RANGKAIAN LISTRIK

# MATERI

## RANGKAIAN LISTRIK

Nama :  
Kelas :  
No. Absen :



### PETUNJUK Pengerjaan

1. Isilah identitas terlebih dahulu
2. Bacalah Landasan Teori terlebih dahulu untuk memahami persoalan
3. Cermati pertanyaan yang ada, dan jawab pertanyaan dari soal termudah.
4. Apabila terdapat pertanyaan bisa langsung mengangkat tangan dan bertanya.

### KOMPETENSI DASAR

- 3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana
- 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel.

### INDIKATOR

- 3.4.2 mengurutkan langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel dengan tepat
- 3.4.3 menganalisis langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel dengan tepat
- 4.4.1 menyajikan hasil pengamatan tentang percobaan listrik paralel secara sistematis.
- 4.4.2 membuat rangkaian listrik paralel dan seri dengan tepat.


## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. untuk membuat Rangkaian Listrik Seri dan Pararel
2. untuk mengetahui hasil uji coba rangkaian seri dan pararel
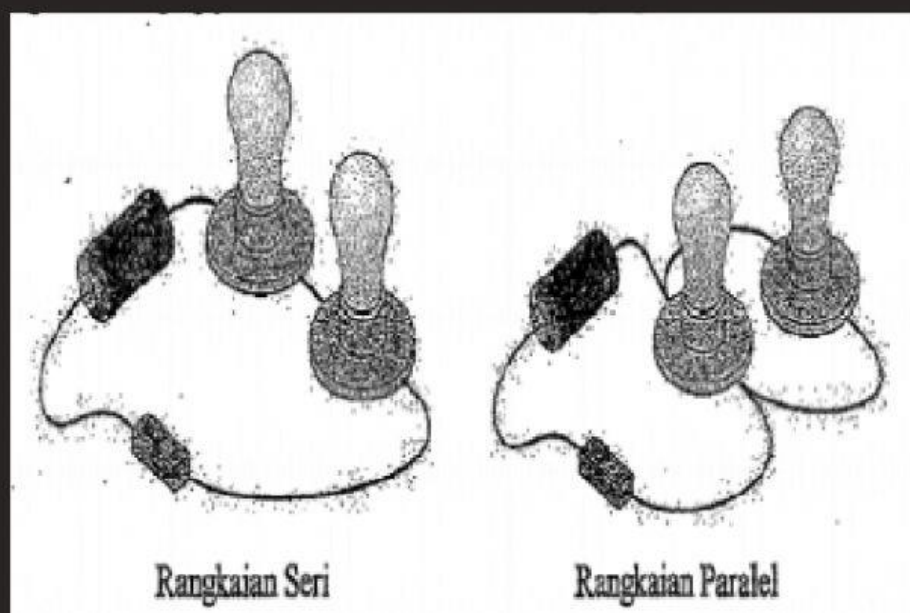
## LANDASAN TEORI

Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Proses tersebut kemudian menimbulkan terjadinya arus listrik.

Rangkaian Listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron ini biasa dikenal sebagai listrik. Dalam rangkaian listrik terdapat 2 macam yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut merupakan dari rangkaian tersebut.



Jawablah pertanyaan berikut!

1. Apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel dan seri?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apa perbedaan antara rangkaian listrik paralel dan seri? sertakan gambarnya!

rangkaian seri

rangkaian paralel



3. Apa yang akan terjadi apabila salah satu saklar dilepas pada rangkaian seri dan rangkaian paralel?

rangkaian seri

rangkaian paralel

SELAMAT MENGERJAKAN