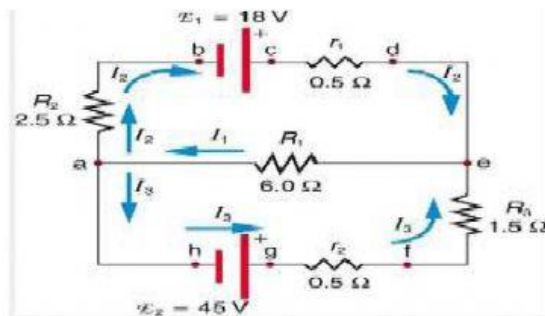


في الشكل المجاور ما مقدار التيار الكهربائي المار بالمقاومة R_1 ؟




2.25 A (a)

3.5 A (b)

4.75 A (c)

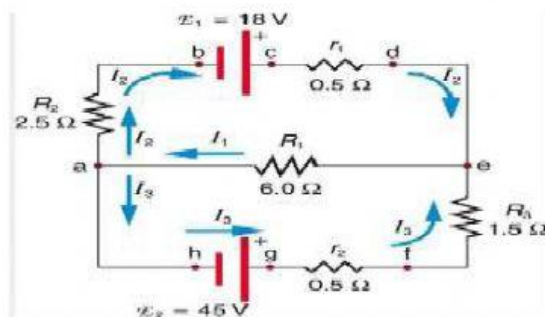8.25 A (d)

في الشكل المجاور ما مقدار التيار الكهربائي المار بالمقاومة R_2 ؟




2.25 A (a)

3.5 A (b)

4.75 A (c)

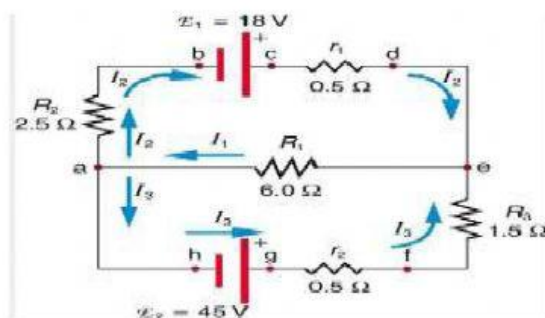8.25 A (d)

في الشكل المجاور ما مقدار التيار الكهربائي المار بالمقاومة R_3 ؟



2.25 A (a)

3.5 A (b)

4.75 A (c)

8.25 A (d)

