

Soal Evaluasi Pengetahuan
Ilmu Pengetahuan Alam
Rangkaian Listrik Seri

Nama :

Kelas :

Pilih salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D!



1. Nama alat rangkaian listrik seri di atas adalah.....
- A. Saklar
 - B. Kabel
 - C. Baterai
 - D. *Fitting*



2. Nama alat rangkaian listrik seri di atas adalah.....
- A. Saklar
 - B. Kabel
 - C. Baterai
 - D. Lampu



3. Nama alat rangkaian listrik seri di atas adalah.....
- A. Saklar
 - B. Kabel

- C. Baterai
- D. Lampu



4. Nama alat rangkaian listrik seri di atas adalah.....
- A. Saklar
 - B. Kabel
 - C. Baterai
 - D. Kotak baterai



5. Lampu Nama alat rangkaian listrik seri di atas adalah.....
- A. Saklar
 - B. Kabel
 - C. Baterai
 - D. Kotak baterai
6. Tahapan pertama dalam percobaan rangkaian listrik seri adalah.....
- A. Sambungkan fitting satu pada kabel warna merah dan fitting dua pada kabel warna hitam
 - B. Sambungkan ke dua kabel pada saklar
 - C. Pasangkan lampu pada fitting satu dan dua
 - D. Sambungkan fitting pada kabel kotak baterai
7. Tahapan ke tiga dalam percobaan rangkaian listrik seri adalah.....
- A. Sambungkan fitting satu pada kabel warna merah dan fitting dua pada kabel warna hitam
 - B. Sambungkan fitting pada kabel kotak baterai
 - C. Sambungkan ke dua kabel pada saklar
 - D. Pasangkan lampu pada fitting satu dan dua

8. Tahapan ke empat dalam percobaan rangkaian listrik seri adalah.....
- A. Sambungkan fitting satu pada kabel warna merah dan fitting dua pada kabel warna hitam
 - B. Sambungkan fitting pada kabel kotak baterai
 - C. Sambungkan ke dua fitting pada saklar.
 - D. Pasangkan lampu pada fitting satu dan dua
9. Tahapan ke dua dalam percobaan rangkaian listrik seri adalah.....
- A. Sambungkan fitting satu pada kabel warna merah dan fitting dua pada kabel warna hitam
 - B. Sambungkan fitting pada kabel kotak baterai
 - C. Sambungkan ke dua fitting pada saklar.
 - D. Pasangkan lampu pada fitting satu dan dua
10. Tahapan ke lima dalam percobaan rangkaian listrik seri adalah.....
- A. lilitkan 1 kumparan kabel pada saklar dan 2 kumparan kabel pada lampu
 - B. Sambungkan rangkaian kabel pada baterai, kemudian nyalakan saklar dan lampu akan hidup
 - C. Potong kabel menjadi 4 bagian dan kupas kabel pada masing-masing ujungnya.
 - D. Pasangkan baterai pada kotak baterai