



يمثل الشكل التالي دائرة كهربائية لثلاث مقاومات على التوازي

وصلت بمصدر للجهد يعطي $5.0 \text{ V} \times$

أخضر : ما مقدار المقاومة المكافئة

أصفر : ما مقدار التيار المار في المقاومة 2

أحمر : ما مقدار الطاقة المستهلكة في المقاومة 2 اوم خلال دقيقة ؟

الأخضر

الأصفر

الأحمر

مدرسة أسماء بنت
النعمان النموذجية