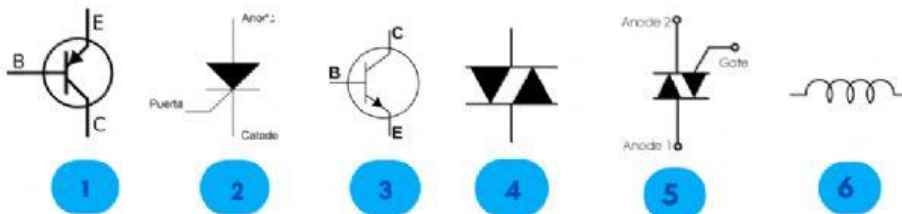




Resuelve el siguiente examen, solo tienes una oportunidad.


1. Escribe el número que corresponde a cada concepto de acuerdo a la onda senoidal que se muestra (Valor 6 puntos)

- | | |
|---|---|
|  DIAC |  SCR |
|  TRIAC |  Transistor NPN |
|  Transistor PNP |  Bobina |




2. En el siguiente ejercicio UNE CON LAPIZ la respuesta correcta (Valor 4 puntos).

Amplificador Base Comun

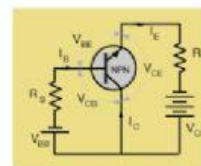

Amplificador Emisor Comun

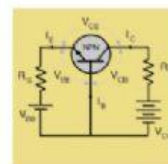

Amplificador Colector Comun

