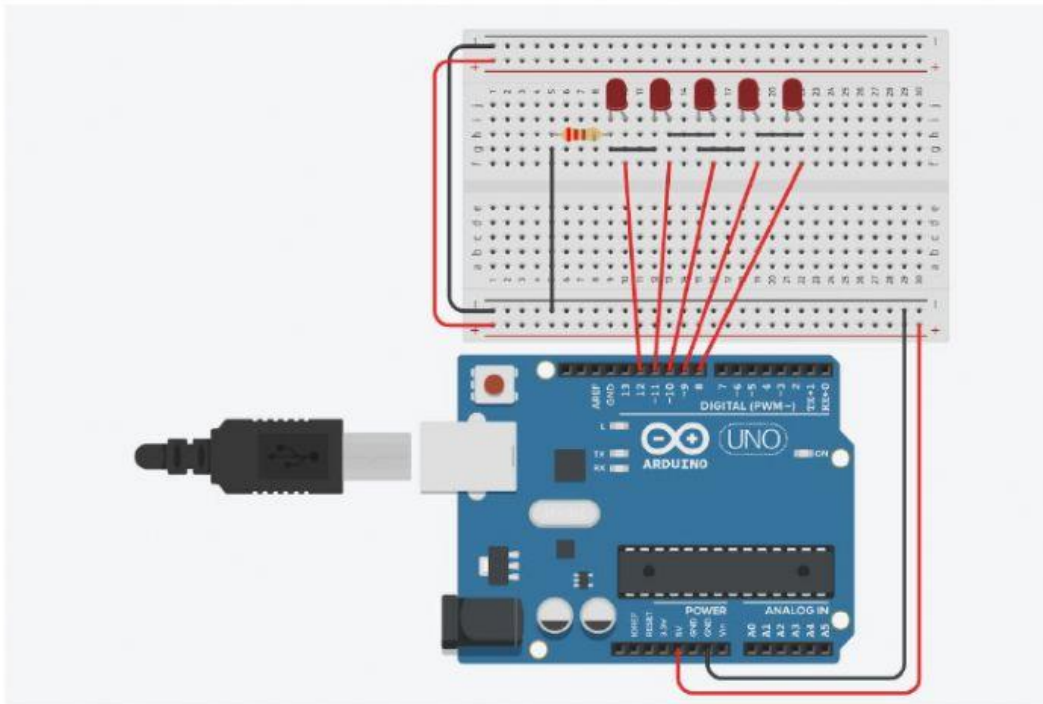


Respon:



El circuit funcionarà?

La resistència pot ser de Ω o de Ω

Els pins 8, 9, 10, 11 i 12 són pins

La presa de terra està connectada al pin

Per a que s'encenguin els leds, al codi cal utilitzar els blocs de

- Salida
- Entrada
- Notación
- Control
- Matemáticas
- Variables