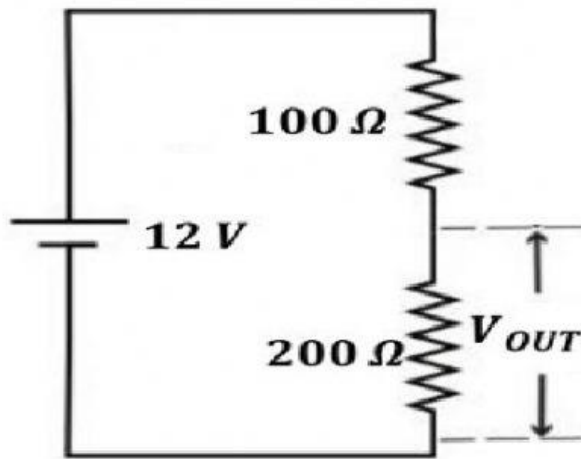




1- فيما تستخدم الدائرة الموضحة؟

- a. زيادة مقاومة الدائرة
- b. تقليل مقاومة الدائرة
- c. زيادة جهد الخرج
- d. تقليل جهد الخرج

2- ما قيمة جهد الخرج؟

- a. $36V$
- b. $8V$
- c. $2400V$
- d. $4V$