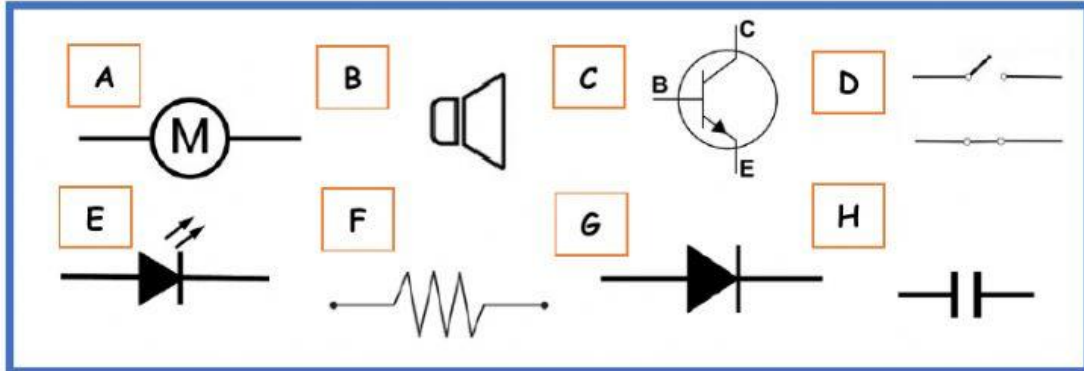


ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....


แบบทดสอบ เรื่อง การต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟฟ้า

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบจากสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้
ต่อไปนี้ มีคำตอบซ้ำ (10 คะแนน)



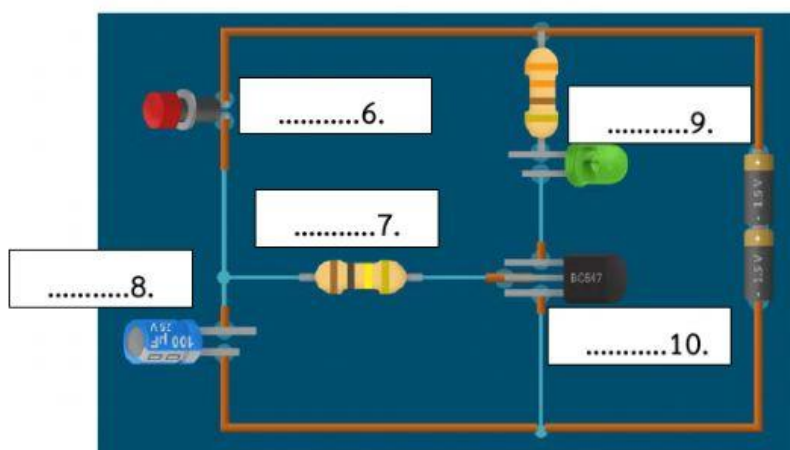-1. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
-2. สวิตช์อัตโนมัติ ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
-3. ถ่ายทอดและขยายสัญญาณเสียง
-4. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
-5. ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว

จากภาพการต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟฟ้า ให้นักเรียนระบุสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง



ภาพการต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จาก <https://www.scimath.org/resources/10655/index.html>