

Прізвище, клас

**Знайдіть значення напруги, що є на резисторах  
та загальну напругу кола АВ**

