
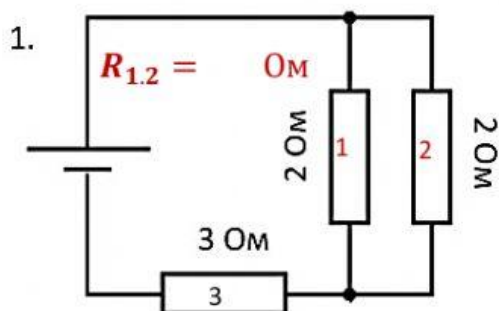


Прізвище, клас

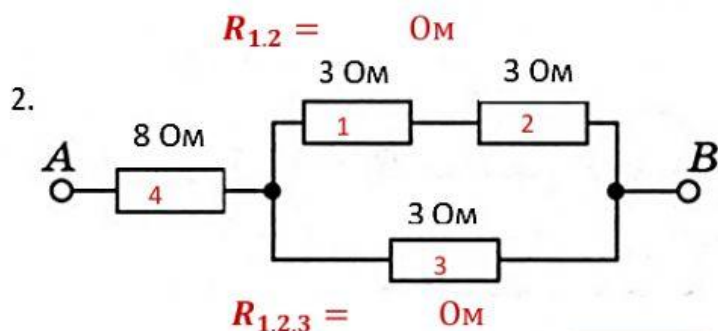
Знайдіть опір кожної ділянки та загальний опір кола АВ




$R_{\text{заг}} = \text{ Ом}$




$R_{\text{заг}} = \text{ Ом}$

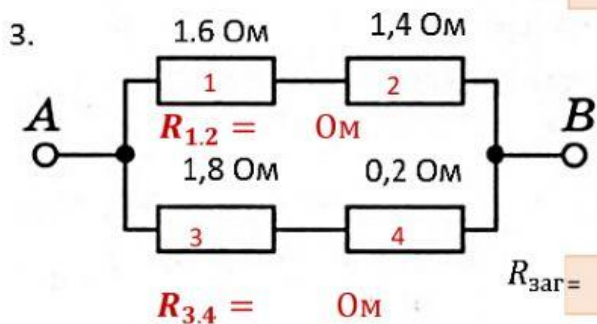


$R_{\text{заг}} = \text{ Ом}$

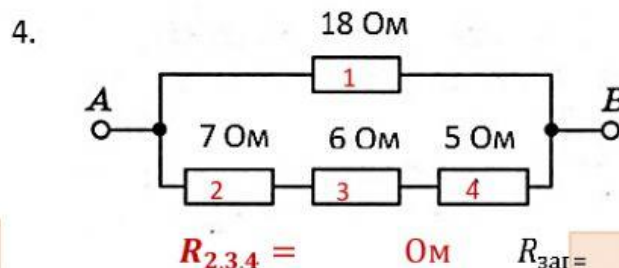

$R_{\text{заг}} = \text{ Ом}$

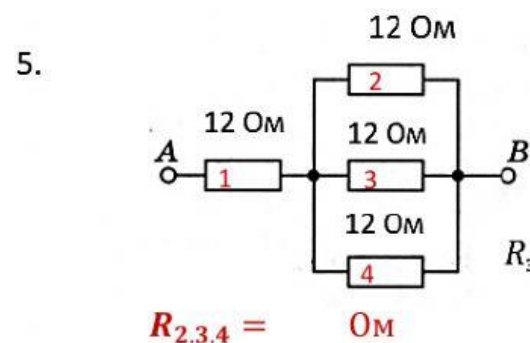

$R_{\text{заг}} = \text{ Ом}$

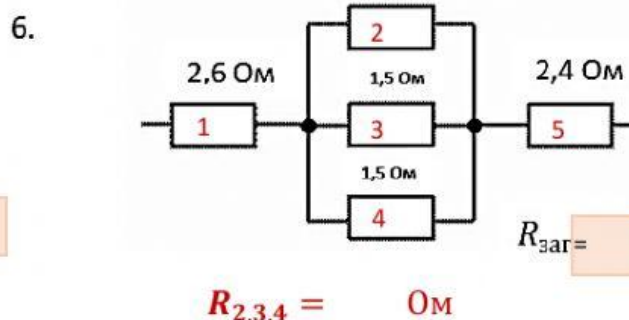

$R_{\text{заг}} = \text{ Ом}$