

**Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) mediado con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  
para la comprensión del circuito eléctrico simple en grado quinto**

**Investigador:** Edson Noel Flórez Alvarado

Estudiante

Grado

Fecha


**Descubriendo los tipos de circuitos eléctricos y sus componentes básicos**

**Instrucción:** identificar que tipos de circuito eléctrico se representa en cada imagen y relacionarlo con las palabras que se describen a continuación.

Circutio eléctrico en serie

Circutio eléctrico en paralelo


Circutio eléctrico mixto

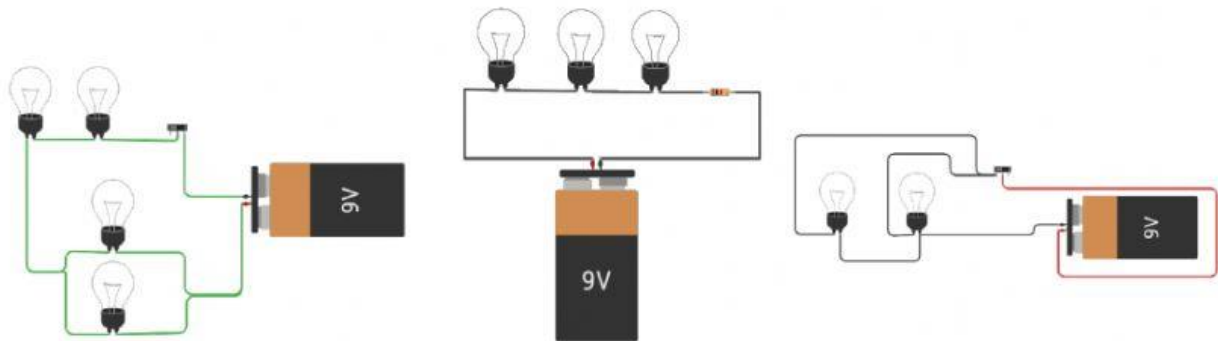

**Instrucción:** identificar los componentes del circuito eléctrico se representa en cada imagen y relacionarlo con las palabras que se describen a continuación.

Receptor

Generador

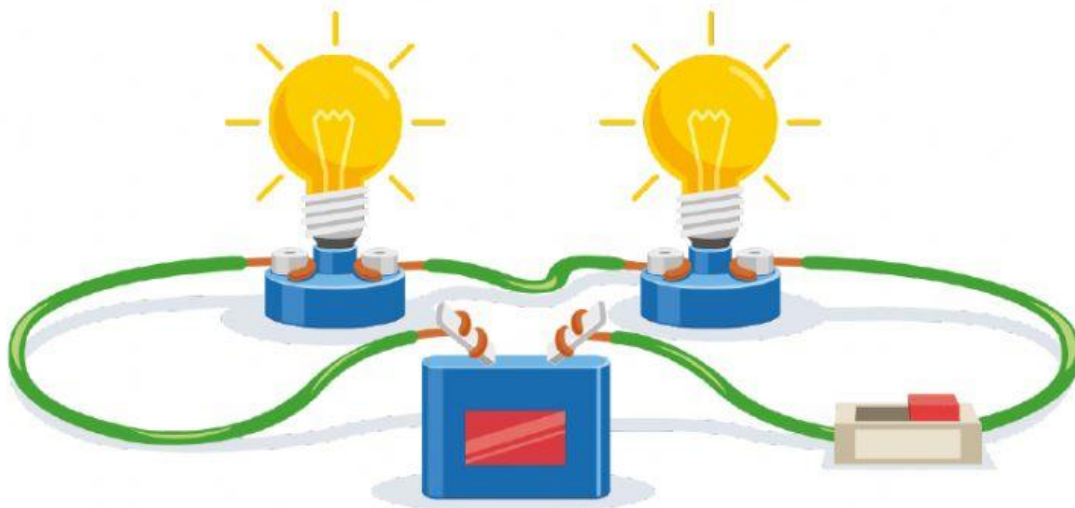

Material conductor

Interruptor