

- 1- المسار الذي يتدفق خلاله التيار الكهربائي :
 - التيار الكهربائي
 - الدائرة الكهربائية
- 2- يمثل الحمل في الدائرة الكهربائية :
 - البطارية
 - المصباح أو المحرك
 - الأسلاك
- 3- يمثل مصدر الطاقة في الدائرة الكهربائية :
 - البطارية
 - المصباح أو المحرك
 - الأسلاك
- 4- يسمى تدفق الشحنات عبر الدائرة :
 - الشحنات
 - الدائرة الكهربائية
 - التيار الكهربائي
- 5- عدم وجود فراغات أو فجوات في الدائرة يسبب :
 - حفظ حركة التيار
 - توقف التيار
- 6- الدائرة التي توجد فيها فراغات أو فجوات في تسمى :
 - الدائرة المغلقة
 - الدائرة المفتوحة
- 7- الجزء الذي يقوم بتشغيل التيار الكهربائي وإغلاقه هو :
 - البطارية
 - المفتاح
 - الأسلاك
- 8- ماذا يحدث للدائرة عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل ؟ ماذا يحدث للإضاءة؟

9- أيا من العبارات التالية صحيحة فيما يخص الصورة التالية :



- يضيء المصباح إذا كانت الدائرة مفتوحة
- يضيء المصباح إذا كانت الدائرة مغلقة