

Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 V

- a) 3 A
- b) 0,3 A
- c) 3 V

Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 5 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios.

- a) 5 V
- b) 50 V
- c) 15 V

Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 10 amperios y una diferencia de potencial de 22 voltios.

- a) 0.2 Ohms
- b) 22 Ohms
- c) 2.2 Ohms