



LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

3º Y 4º DE PRIMARIA

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SELECCIONANDO 1 DE LAS DOS OPCIONES DE RESPUESTA QUE SE TE DAN.

1. ¿Qué es un circuito eléctrico?

2. ¿Cuántos elementos tiene un circuito?

3. Menciona a los elementos del circuito eléctrico

4. ¿Cuál es la función de los cables?

5. El generador produce_____

