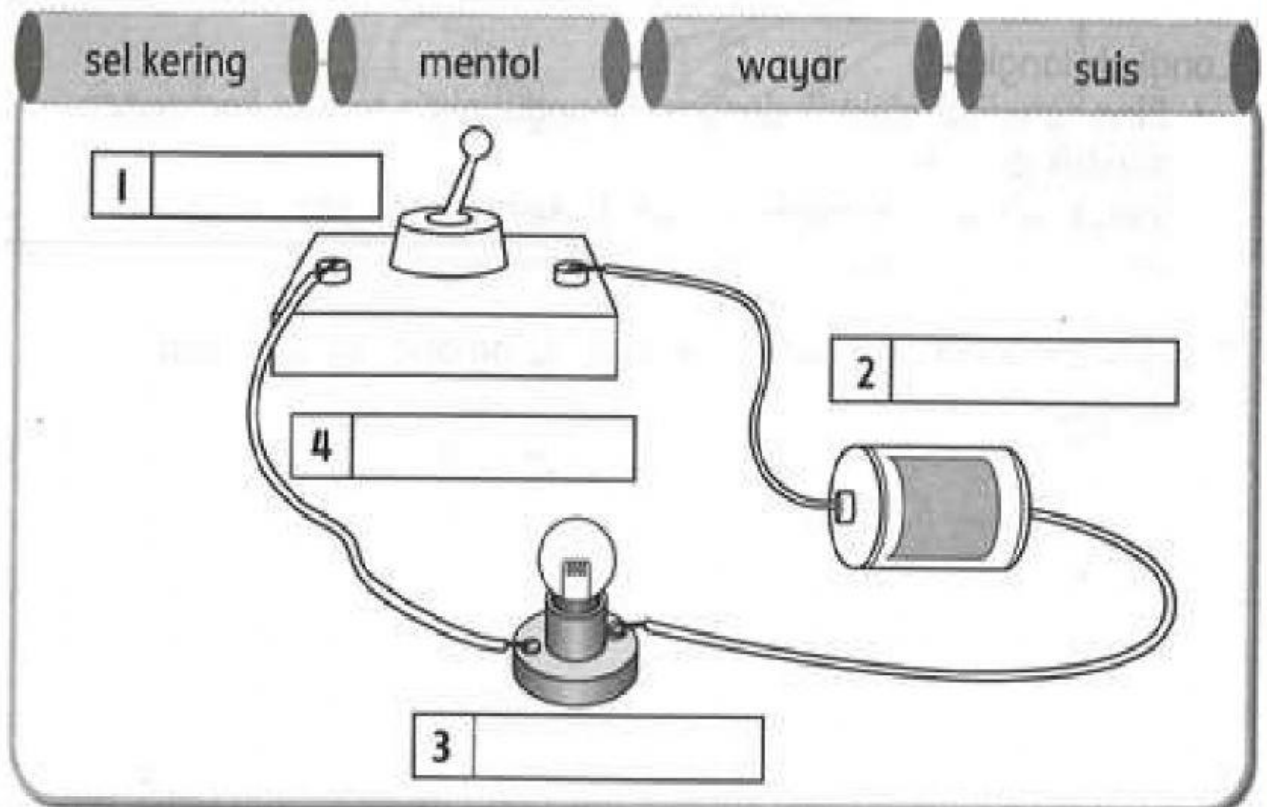


NAMA

KELAS :

Rajah berikut menunjukkan sebuah litar elektrik. Labelkan komponen elektrik dalam litar di bawah.



Padankan komponen elektrik berikut dengan fungsinya yang betul.

5 Sel kering

Mengalirkan arus elektrik

6 Wayar

Membekalkan tenaga elektrik

7 Mentol

Menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya

8 Suis

Menyambung dan memutuskan litar elektrik

