





第七课 《电能》

KSSR 五年级 科学

(C) 并联与串联电路

日期: _____

选择正确的答案，以完成以下表格。

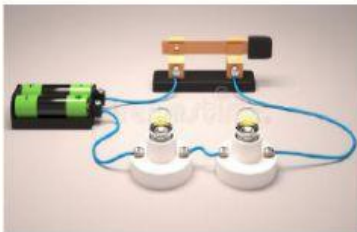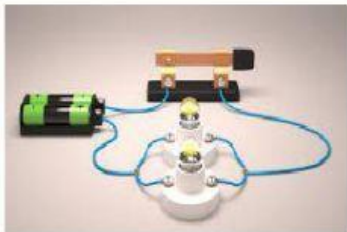电路装置图		
电路的种类		
灯泡的连接方式		
灯泡的亮度		
灯泡获得的电量		
电流的通路		
预测	当灯泡的数量增加时，灯泡的亮度会……	
	若其中一个灯泡坏了，另一个灯泡的情况？	
所耗的电量		
电量耗尽的速度		