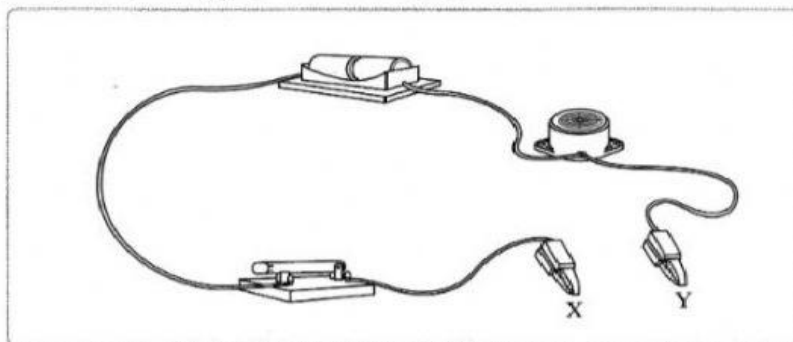


E. 准备以下电路元件，然后回答问题。



1. 如果X和Y连接，会发出声音吗？（会，不会）
2. 说出你的原因。

F. 观察下图的电路元件，把电路元件的名称写在格子里。

1.	2.	3.
4.	5.	6.

灯泡座

开关

干电池匣

电池

鳄鱼夹电线

灯泡