



KLIK dan tonton sebelum menjawab .

Konduktor Elektrik

Pilih konduktor elektik (Klik pada smiley).




Penebat Elektrik


Pilih penebat elektrik (Klik pada smiley).



Litar Elektrik

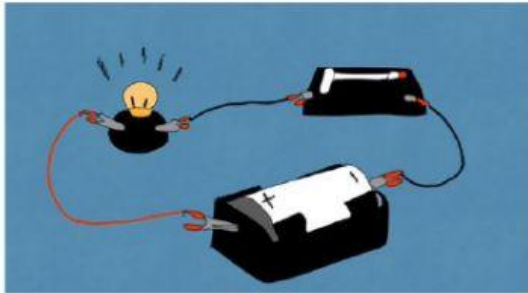

Litar lengkap

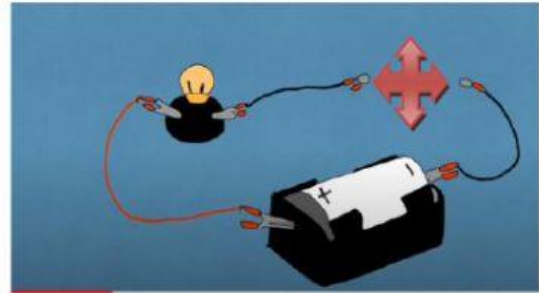

Litar tidak lengkap

Pilih jawapan yang betul.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Mentol hanya akan menyala jika litar elektrik lengkap. | ☐ |
| 2. Apabila suis digantikan dengan penebat elektrik, mentol akan menyala. | ☐ |
| 3. Apabila suis digantikan dengan konduktor elektrik, mentol akan menyala. | ☐ |
| 4. Apabila sudu plastik menggantikan suis, mentol tidak akan menyala | ☐ |
| 5. Apabila jarum menggantikan suis, mentol tidak akan menyala | ☐ |
| 6. Apabila tin Pepsi menggantikan suis, mentol akan menyala | ☐ |
| 7. Apabila cawan kertas menggantikan suis, mentol tidak akan menyala | ☐ |
| 8. Apabila kunci menggantikan suis, mentol tidak akan menyala | ☐ |
| 9. Apabila kadbod menggantikan suis, mentol akan menyala | ☐ |
| 10. Apabila daun menggantikan suis, mentol tidak akan menyala | ☐ |