


CURSO: SEXTO DE SECUNDARIA

TEMA: CIRCUITOS ELÉCTRICOS


NOMBRES Y APELLIDOS .....

## 1. Elige el tipo de circuito que corresponde cada gráfico desplegando las opciones

Circuito

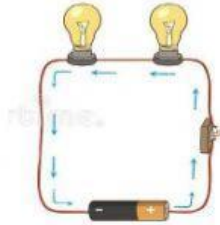

Circuito

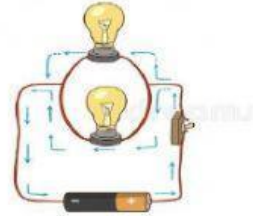

## 2. Seleccione la respuesta correcta

Un circuito es aquel conjunto de elementos que, unidos permiten la circulación de la electricidad

Falso

Verdad

## 3. Relaciona la respuesta correcta

- |                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| a) Circuito abierto    | e) La corriente se desplaza por en un solo recorrido       |
| b) Circuito cerrado    | f) La corriente se desplaza por varios recorridos cerrados |
| c) Circuitos simples   | g) Hay circulación de corriente eléctrica                  |
| d) Circuitos complejos | h) No hay circulación de corriente eléctrica               |


## 4. Arrastra cada elemento de un circuito al lugar que corresponde en el gráfico

Generador

Interruptor

Receptor

Conductor

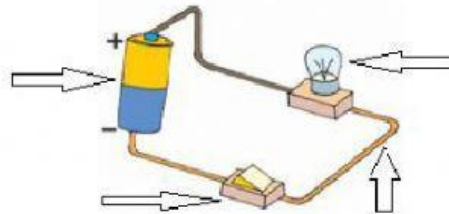

## 5. Responde la siguiente pregunta

Menciones al menos 3 aplicaciones de los circuitos eléctricos que conoces