
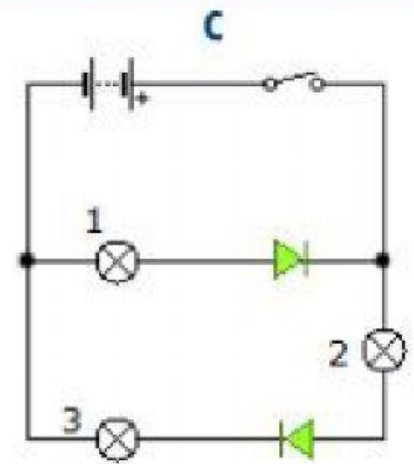
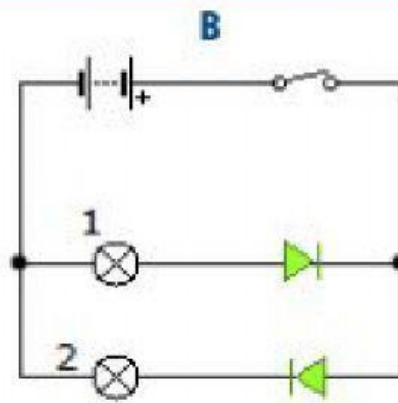


ANÀLISI ESQUEMES

—

ELECTRÒNICA ANALÒGICA

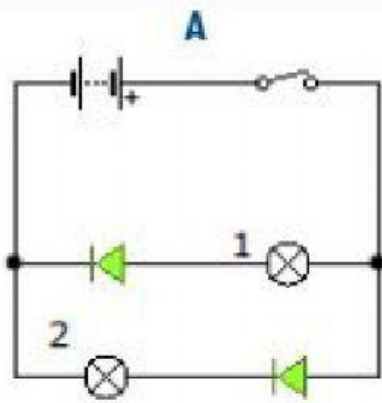
Quines bombetes estan enceses quan tanquem l'interruptor?




A 25° la bombeta està encesa.

Identifica els components.

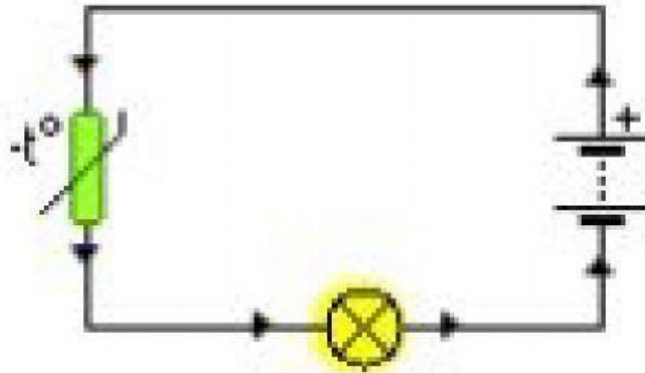
Què passaria si la temperatura baixa de 25°, lluirà més o menys?



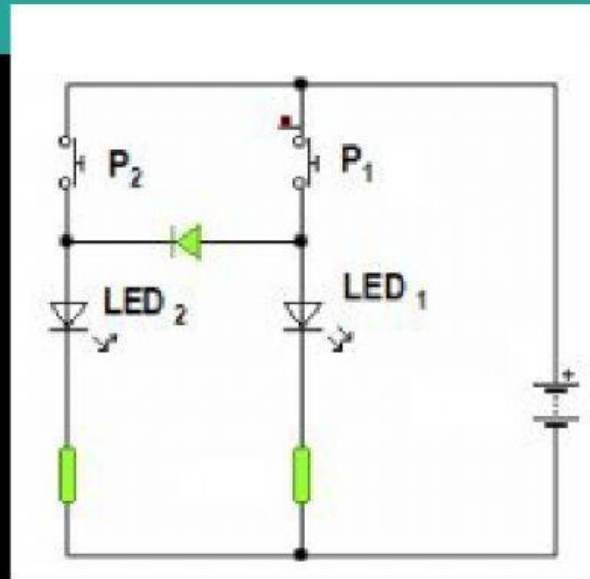Quin o quins LEDS estan encesos al prèmer el polsador 1?



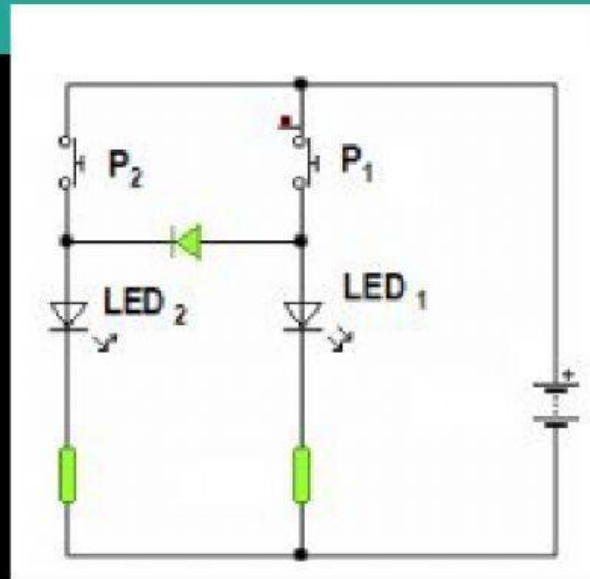
Quin o quins LEDS estan encesos al prèmer el polsador 2?




Identifica els components

Marca les bombetes que estan enceses en els circuits següents?

a)

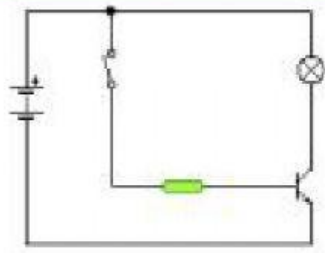


b)

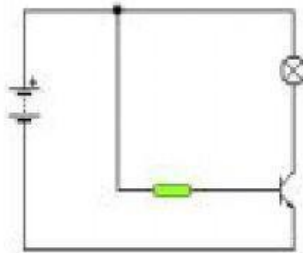

Identifica els components.

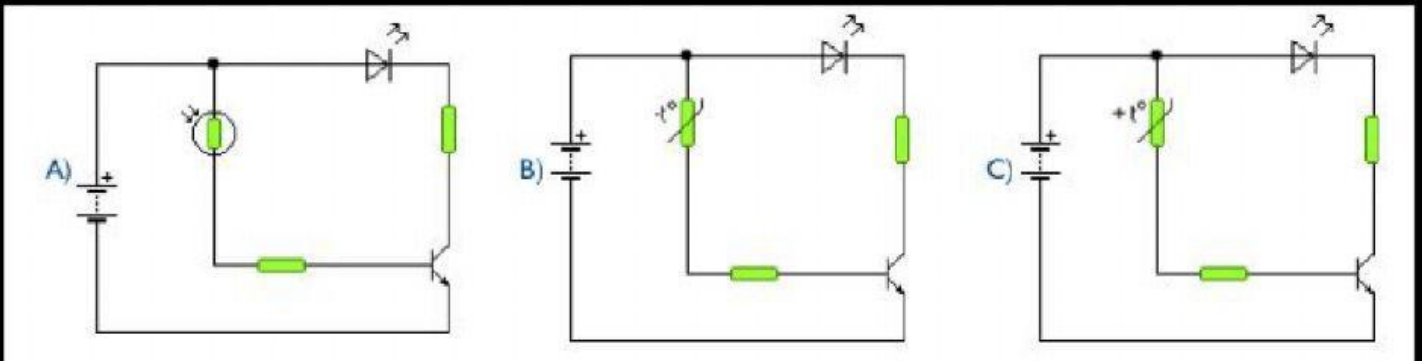Quin tipus d'alarma lluminosa representen els següents esquemes?




Led que s'encén quan hi ha llum
Led que s'encén quan hi ha fosc
Led que s'encén quan fa calor
Led que s'encén quan fa fred

Led que s'encén quan hi ha llum
Led que s'encén quan hi ha fosc
Led que s'encén quan fa calor
Led que s'encén quan fa fred

Led que s'encén quan hi ha llum
Led que s'encén quan hi ha fosc
Led que s'encén quan fa calor
Led que s'encén quan fa fred

Identifica els components.

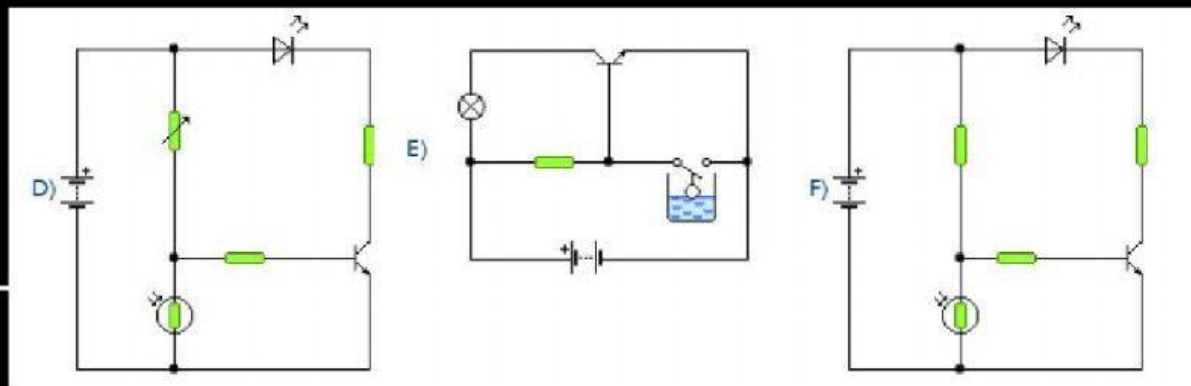Quin tipus d'alarma lluminosa representen els següents esquemes?




Alarma led lluminós de foscor
Alarma led lluminós de claror
Alarma led lluminós de calor
Alarma led lluminós de fred

Alarma dipòsit buit per sota un nivell.
Alarma dipòsit ple per sobre un nivell.


Alarma led lluminós de foscor
Alarma led lluminós de claror
Alarma led lluminós de calor
Alarma led lluminós de fred

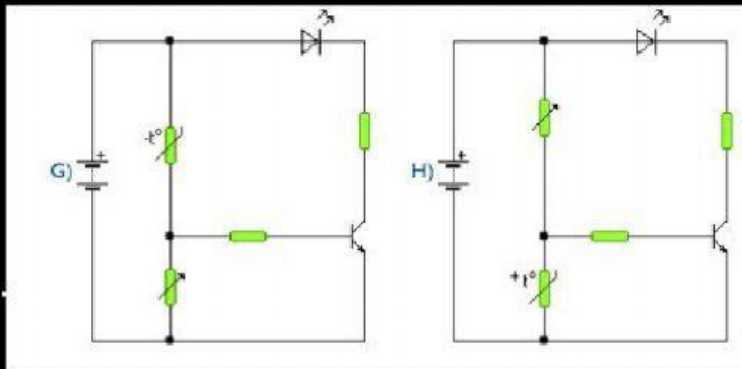Quin tipus d'alarma lluminosa representen els següents esquemes?



Alarma de temperatura per sobre un nivell determinat.
Alarma de temperatura per sota un nivell determinat.

Alarma de calor.
Alarma de fred.

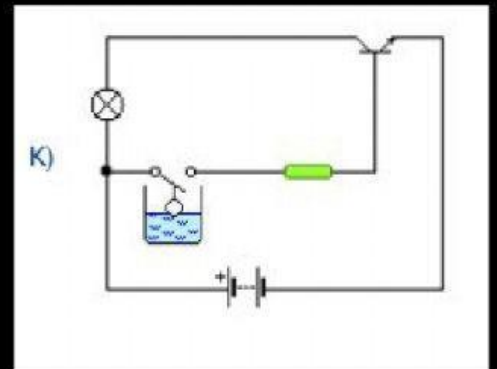

Alarma dipòsit buit per sota un nivell.
Alarma dipòsit ple per sobre un nivell.