
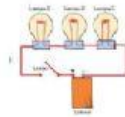


NAMA:

NO URUT:

RANGKAIAN LISTRIK SEDERHANA

KELAS VI (ENAM)

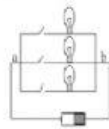

RANGKAIAN PARALEL



TARIK LETAKAN PADA GAMBAR YANG SESUAI DENGAN RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

RANGKAIAN SERI



Hubungkan dengan garis antara tokoh dan penemuannya!

Rudof Diesel

Michael Faraday

Alexander Graham Bell

Thomas Alva Edison

James Watt

Mesin Diesel

Mesin Uap

Arus Listrik

Telepon

Lampu Pijar