


CIRCUITOS ELÉCTRICOS



1. Selecciona los personajes importantes que participaron en la historia de la electricidad.
 - a. Tales de Mileto
 - b. Nikola Tesla
 - c. Thomas Edison
 - d. Benjamín Franklin
2. Clasifica las siguientes imágenes según corresponda (Material aislante o conductor)



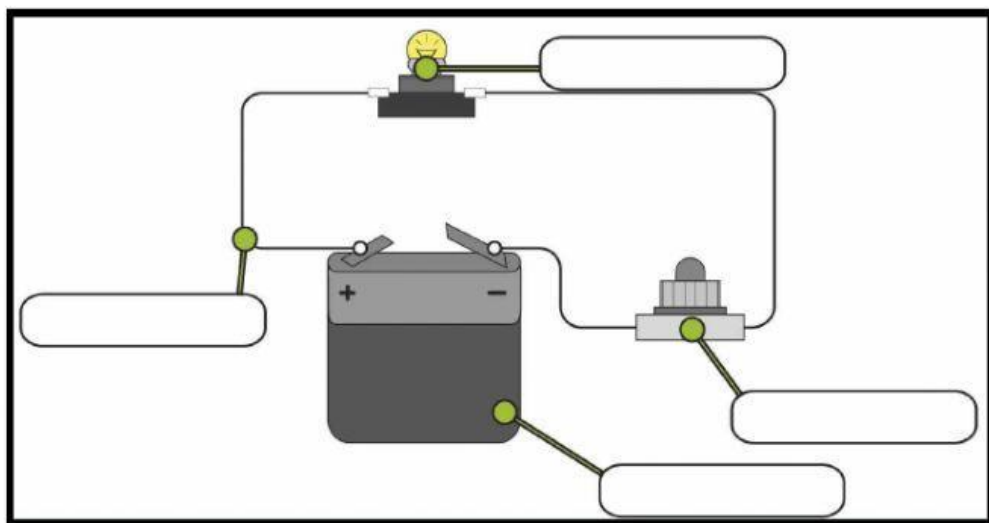3. Coloca los nombres de los elementos de los circuitos en el lugar que corresponde.



GENERADOR

INTERRUPTOR

HILO CONDUCTOR

RECEPTOR