

Complete the table to show the symbols and names for the components.

Learn the symbols and practise using them.

أكمل الجدول لإظهار الرموز وأسماء المكونات.
تعلم الرموز وتدريب على استخدامها.

Word Bank:


Wire

Battery

Bulb

Switch

Symbols you can use

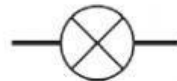

Component	Name	Symbol
