

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 35

مجلس 2 -نطاق 6

اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة :

01 ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

في أي شكل من الأشكال التالية يُضيء المصباح ؟


5



4



3

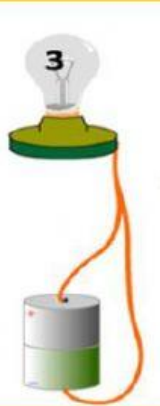

2



1



سؤال خارجي