



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1

	اسم الطالبة
--	-------------

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

7 يسمى المسار المغلق الذي يمكن أن تتدفق الشحنات الكهربائية فيه .



a. البطارية .

b. الجهاز الكهربائي.

c. المفتاح .

d. الدائرة الكهربائية .

الكتاب المدرسي صفحة 159