

مادة العلوم للصف الثامن

بداية الدرس 4.2 جزء 3

اسم الطالبة:

الصف: الثامن /

مدرسة الزوراء 2 للتعليم الأساسي ح 2

مجلس 2 - نطاق 6

1. صل بين المكونات الأساسية للدائرة و الصورة المناسبة لها ؟




مصدر الطاقة الكهربائية

جهاز كهربائي

موصل الكهرباء

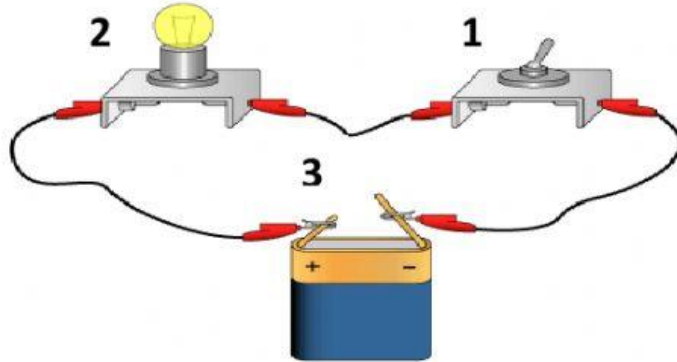2. استخدم شكل الدائرة الكهربائية البسيطة للإجابة عن الأسئلة التالية :



مصدر التيار الكهربائي في الدائرة هو رقم .

نغلق الدائرة الكهربائية و نفتحها بواسطة رقم

الجهاز الكهربائي في الدائرة الكهربائية هو رقم



3- في أي شكل من الأشكال التالية يُضيء المصباح ؟

