

## ورقة عمل

إذا تلفت لمبة لا تعمل  
الدائرة

شدة الإضاءة قوية

شدة الإضاءة ضعيفة

الاستهلاك ضعيف

أكثر من مسار للتيار

للتيار مسار واحد

الاستهلاك عادي

إذا تلفت لمبة تعمل  
الدائرة

| وجه المقارنة | التوصيل على التوالي | التوصيل على التوازي |
|--------------|---------------------|---------------------|
| مسار التيار  |                     |                     |
| شدة الإضاءة  |                     |                     |
| عمل الدائرة  |                     |                     |
| الاستهلاك    |                     |                     |