


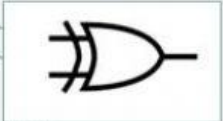
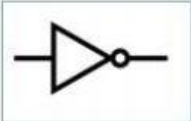
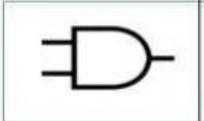


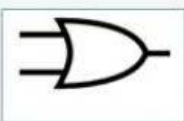

Информатика пәні (10-сынып)

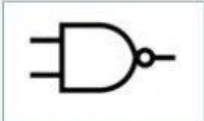Тапсырма 1. Компьютердің логикалық элемент атауларын сызбасымен сәйкестендіріңдер



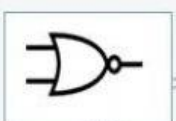

NAND

AND

XOR

NOT

NOR

OR

