

Тапсырма 2. Логикалық операцияны ақиқат кестесімен сәйкестендіріңдер

IN	IN	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND

IN	OUT
0	1
1	0

NOT

IN	IN	OUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR