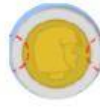
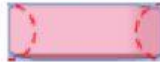




العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1
Experiment 36

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2
مجلس 2 - نطاق 1

عنوان الدرس	التيار الكهربائي و الدوائر الكهربائية – الحصة 3
الهدف من التجربة	ما المواد الموصلة و العازلة للكهرباء ؟
رابط المختبر الافتراضي	https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
اسم المجموعة	

خطوات العمل	
الزمن	المهمة
5 د	1. استخدم الرابط الذي أعطتك إياها المعلمة لبناء دائرة كهربائية بسيطة ، ثم استخدم هذه الدائرة لاختبار قدرة المواد الموجودة في المختبر على توصيل الكهرباء .
2 د	2. اختبر قدرة النقود الورقية على التوصيل ؟  a. موصلة . b. عازلة . a b
2 د	3. اختبر قدرة قطعة النقود المعدنية على التوصيل ؟  a. موصلة . b. عازلة . a b
2 د	4. اختبر قدرة המחاة على التوصيل ؟  a. موصلة . b. عازلة . a b
2 د	5. اختبر قدرة مشبك الورق على التوصيل ؟  a. موصلة . b. عازلة . a b
2 د	6. اختبر قدرة الرصاص (الجرافيت) على التوصيل ؟  a. موصلة . b. عازلة . a b
5 د	7. حل بطاقة الخروج من مختبر المواد الموصلة و العازلة للكهرباء على LMS في الخطة الدرس 4-2